
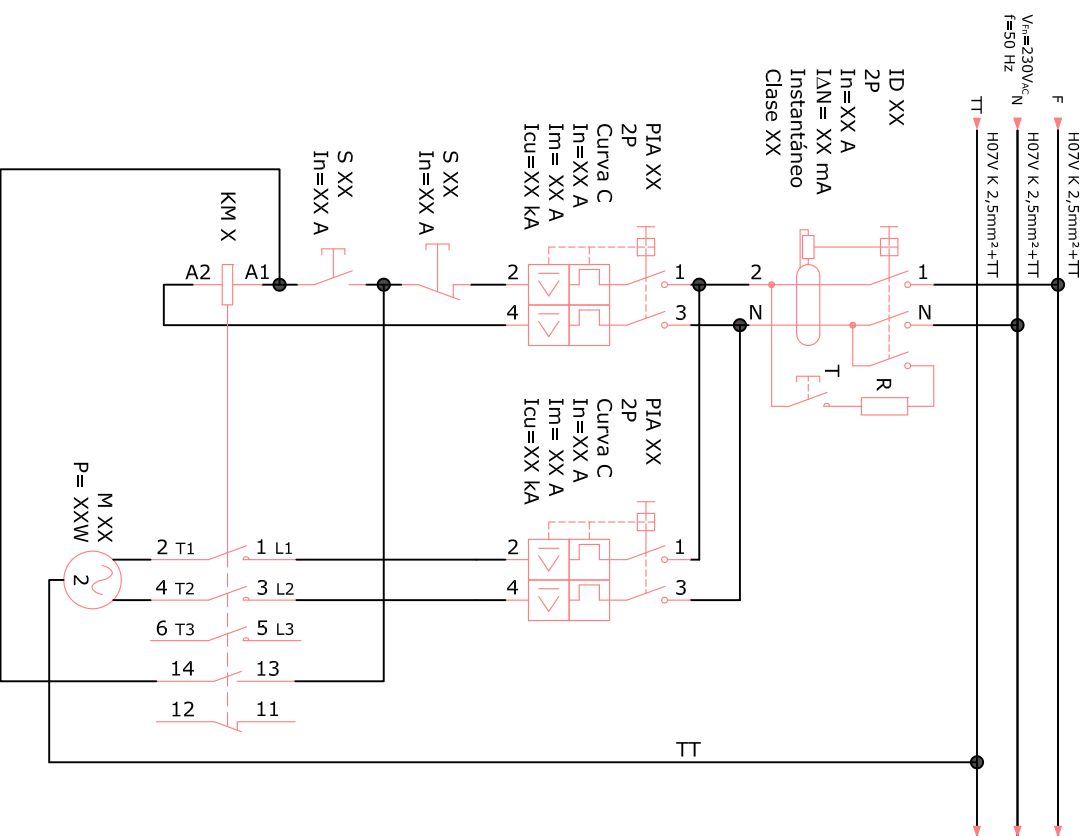


## ESQUEMA DE CONJUNTO

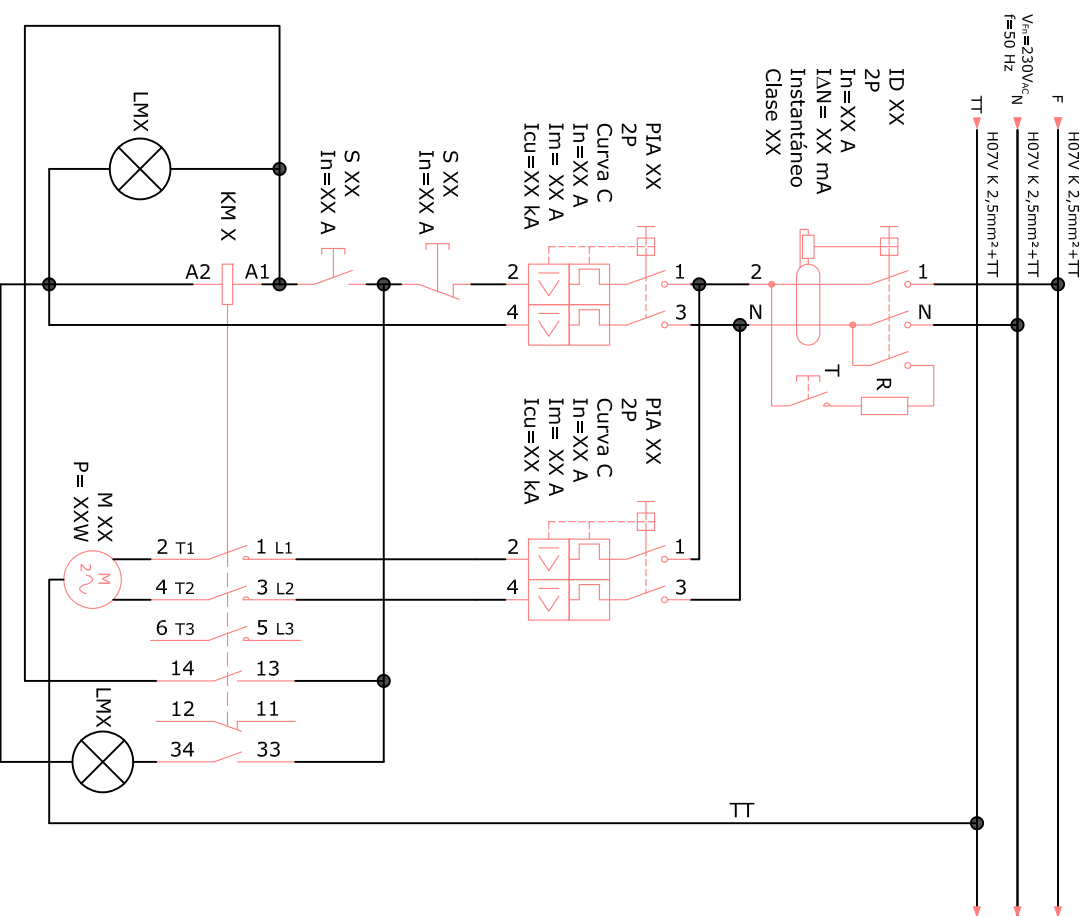

## ESQUEMA DE CONJUNTO



NOMBRE:

No

## PRÁCTICA:

### Circuito marcha-paro con preferencia a paro + señalización

PLANO DE:

## Esquema de conjunto

ESCALA:

S/E