
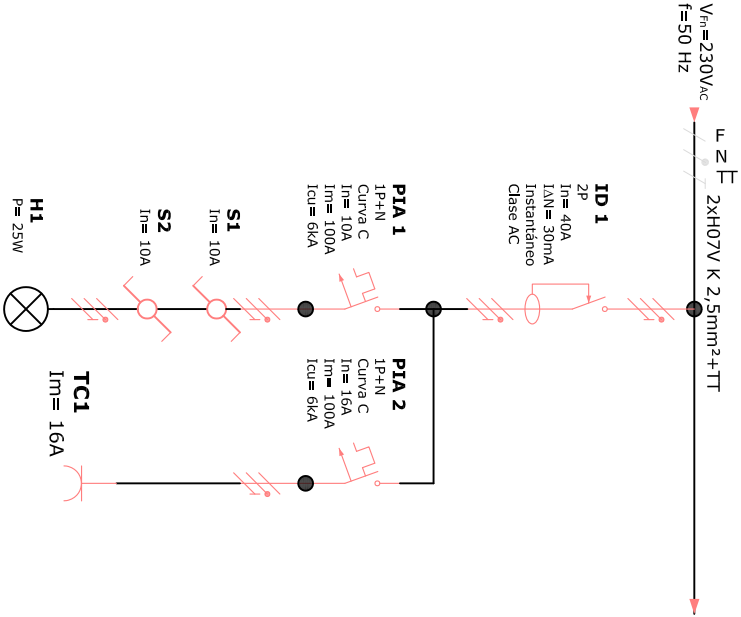


X=10.00
Y=00.00

ESQUEMA UNIFILAR:

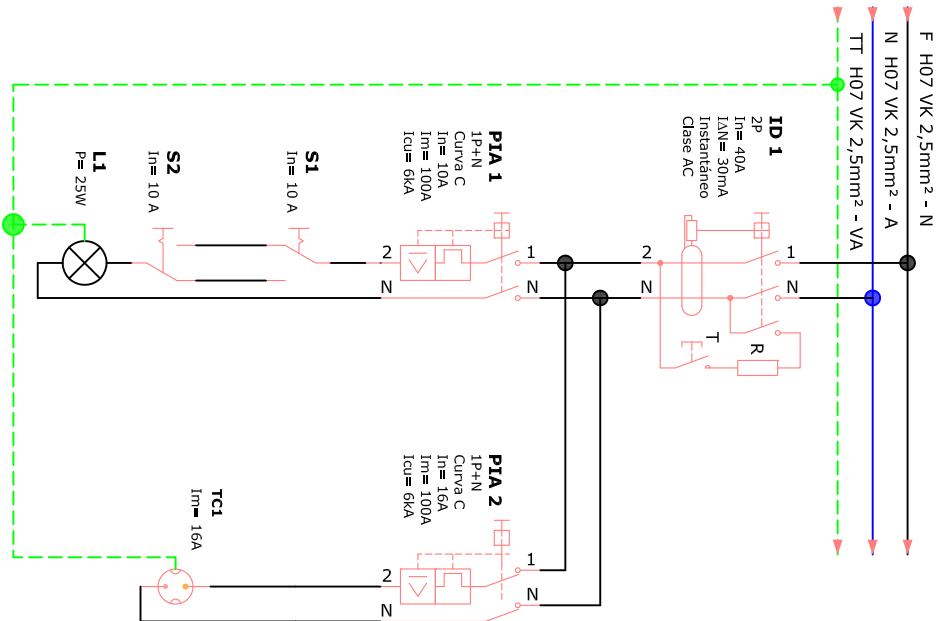

ESQUEMA FUNCIONAL:



NOMBRE:

No

PRÁCTICA:

Instalación de un punto de luz conmutado

PLANO DE:

Esquemas unifilar y funcional.

ESCALA:

S/E