
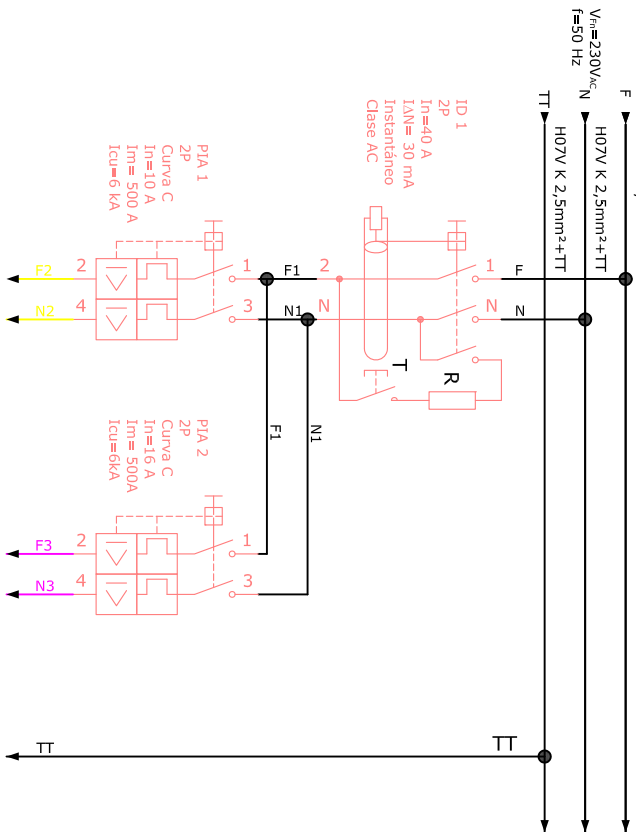


X=10.00
Y=00.00


ESQUEMA DE ALIMENTACIONES

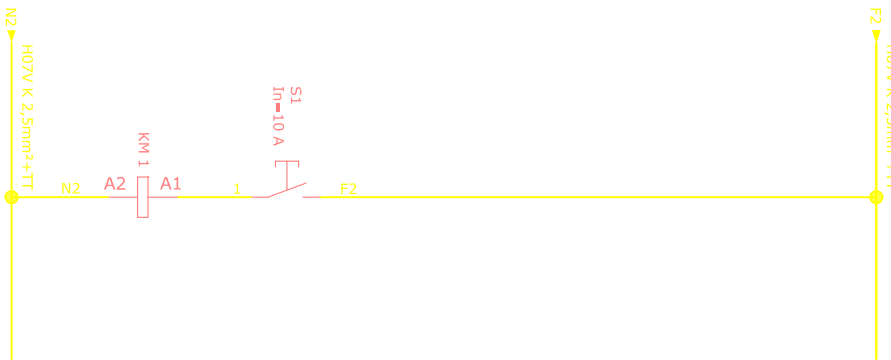

ESQUEMA DE MANDO



ESQUEMA DE POTENCIA

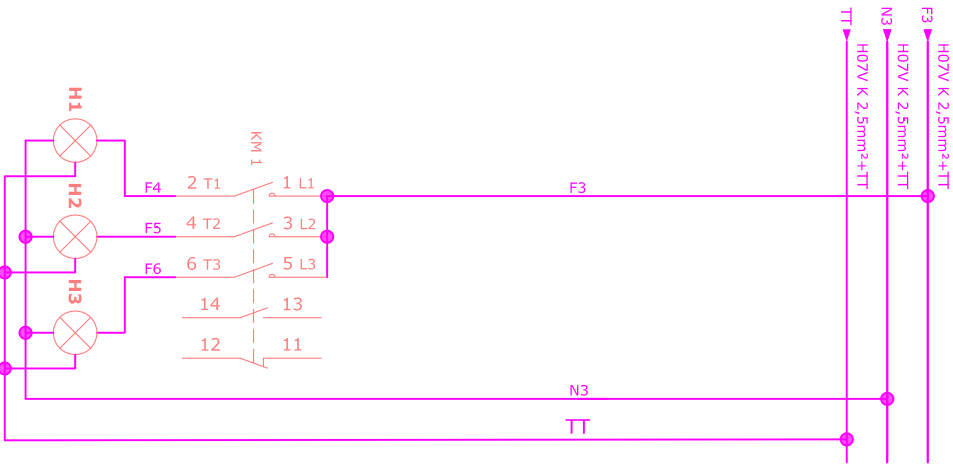

NOMBRE:			
PRÁCTICA:	Accionamiento directo de contactor		
PLANO DE:	Esquemas de alimentaciones, mando y fuerza.	ESCALA:	S/E