
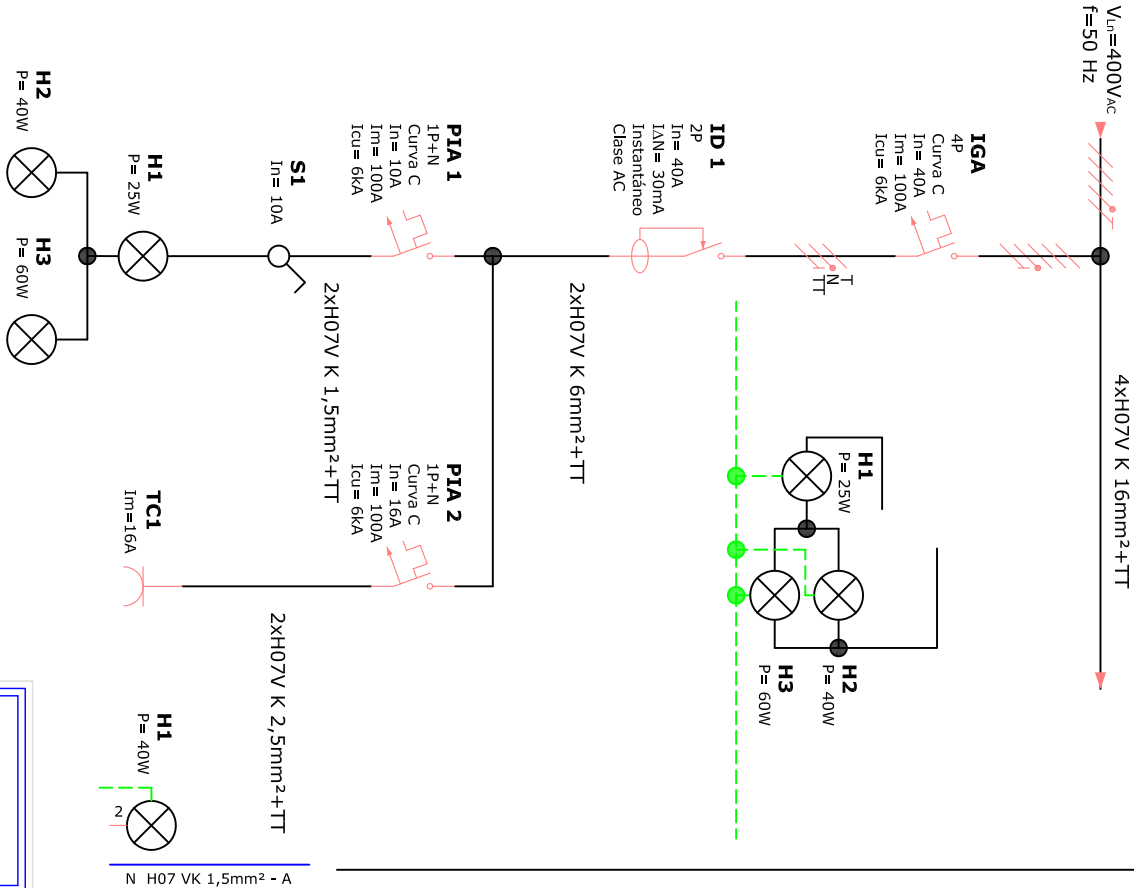


X=10,00
Y=00,00

ESQUEMA UNIFILAR:

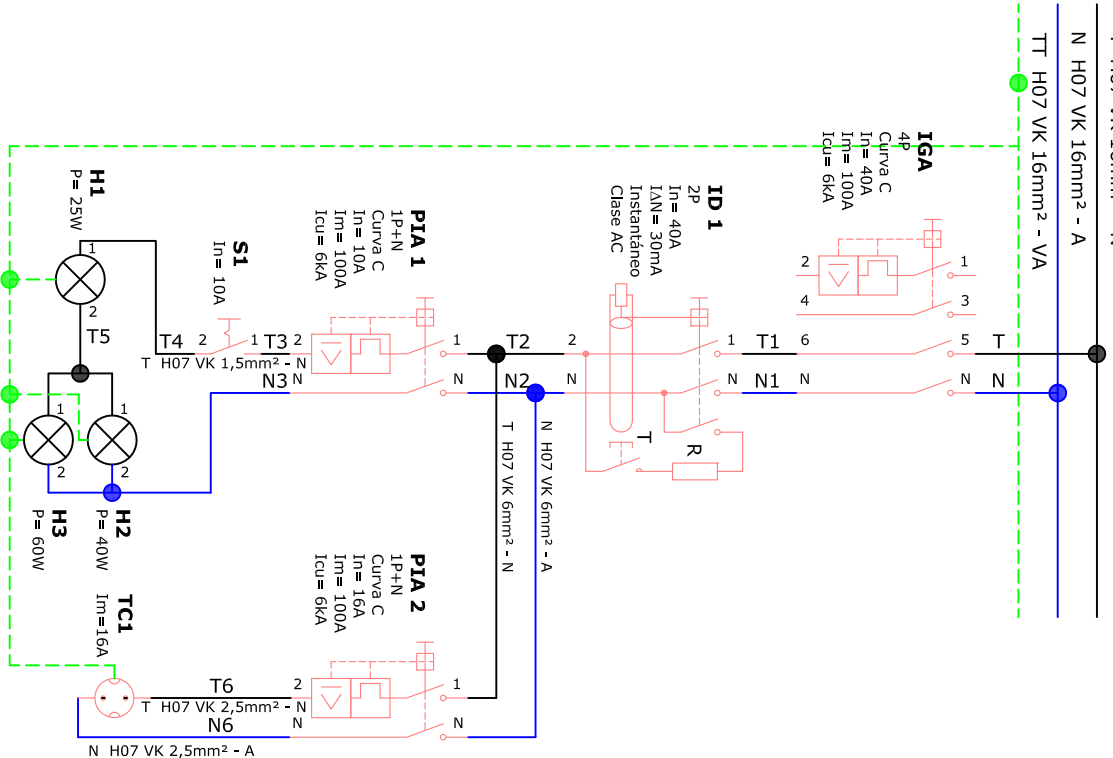

ESQUEMA FUNCIONAL:



NOMBRE:

PRÁCTICA:

PLANO DE:

Instalación de tres lámparas en circuito mixto.

Esquemas unifilar y funcional.

No

ESCALA:

S/E