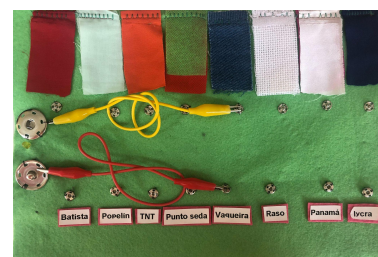




Circuito Serie. Verdadeiro ó falso.




Nesta actividade imos facer un xogo de verdadeiro o falso, baseado en un circuito en serie. Coñeces os tecidos ?

MATERIAL




- Tea feltro 31x21 cm
- Fío conductor
- Dezaseis automáticos condutores
- Portapilas
- Fío corrente vermello.
- Pila de botón (CR2032)
- Diodo
- Agulla e tesoiras
- Máquina de coser


ELABORACIÓN. UNIÓN

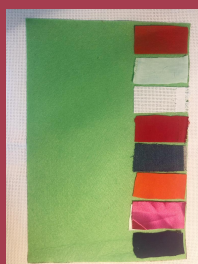

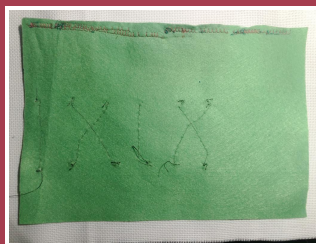- Fixamos ao feltro os anacos de tea coa máquina de coser




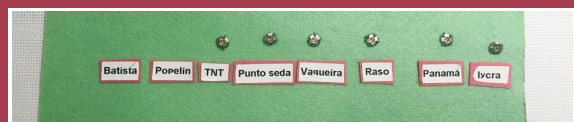- Cosemos os automáticos, unindo ao chou por detrás (olho, os cables cruzados non se deben tocar)



- Colocación dos nomes das teas (encima dun feltro doutra cor)

Circuito eléctrico

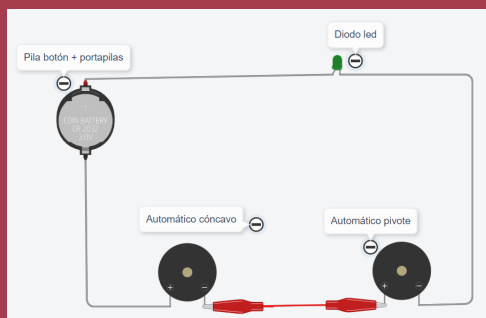

- Conecta o LED tendo en conta a súa polaridade