




Casa con rúa luminosa (circuíto en serie)




Nesta actividade imos facer una casa de papel con rúa luminosa. A iluminación da rúa é un circuíto en serie con diodos

MATERIAL

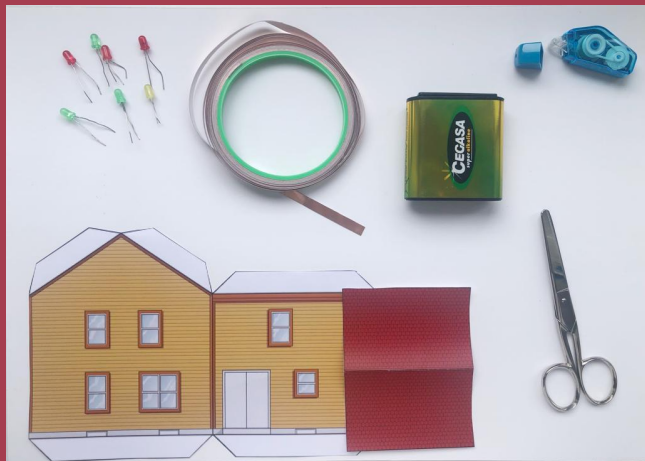

- Soporte de placa de espuma
- Pegamento
- Cinta condutora de cobre
- Pila de
- Díodo
- tesoiras
- Pegamento

ELABORACIÓN. UNIÓN

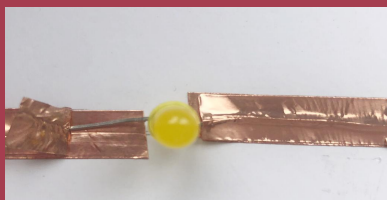


- Con cinta de cobre facemos as unións.



- Coidamos a polaridade dos diodos.
Cátodo-cátodo/ánodo-ánodo
- Unimos Cátodo polo negativo.
Ánodo polo positivo.

Circuíto eléctrico

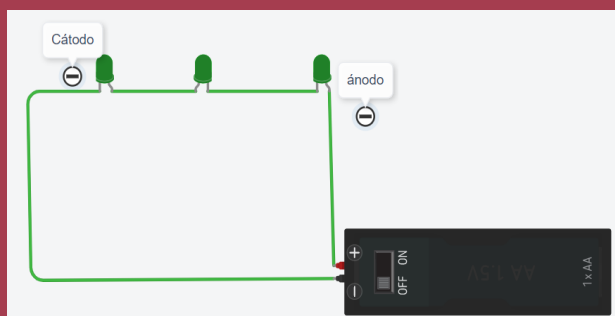

- Conecta o LED tendo en conta a súa polaridade