
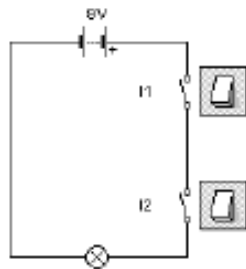



Monta los siguientes circuitos en Crocodile.

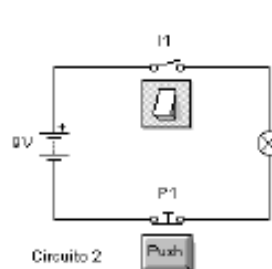


Circuito 1




Circuito 2

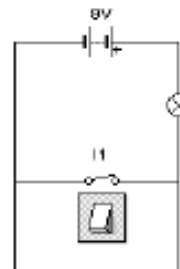


Circuito 3

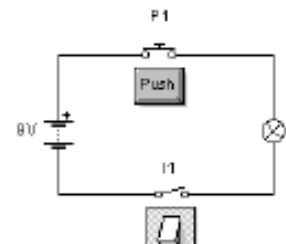


Circuito 4

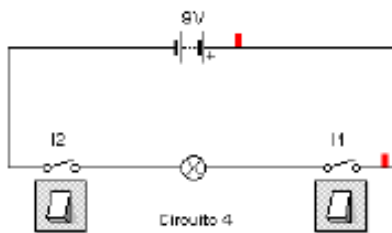


Circuito 4

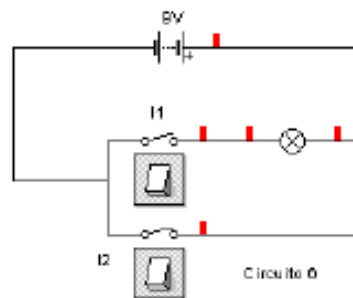


Circuito 6

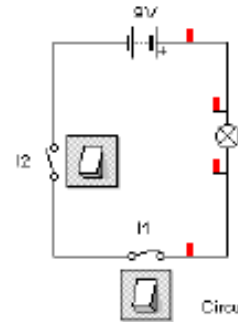


Circuito 7

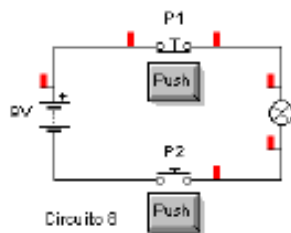

Circuito 8

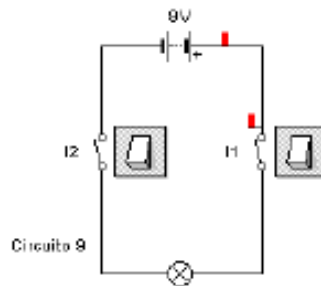

Circuito 9

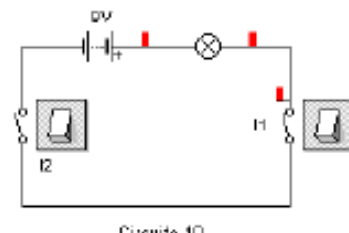

Circuito 10

Después contesta al cuestionario.