
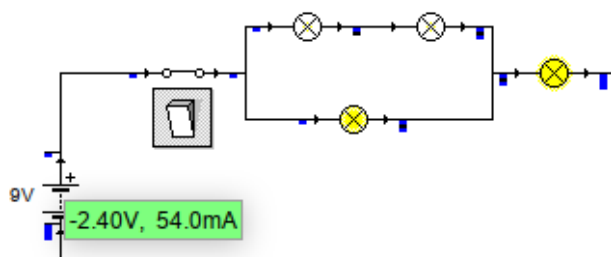



2º ESO – examen 3ª aval. - circuitos

Nombre:.....

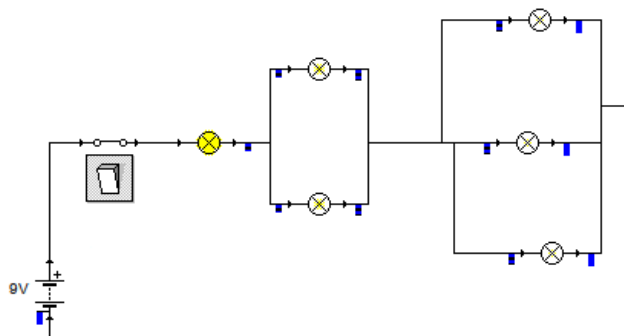
(3) 1.- Indica la intensidad de cada bombilla si la intensidad total fuese de 6 A.



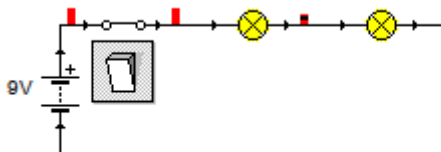(2) 2.- Calcula usando la ley de Ohm la intensidad de cada bombilla si cambiamos el voltaje a 10 V. La resistencia de cada bombilla es 100 ohm.



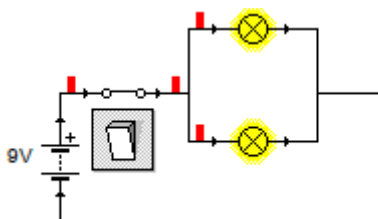(2) 3.- Calcula usando la ley de Ohm la intensidad de cada bombilla si cambiamos el voltaje a 10 V. La resistencia de cada bombilla es 100 ohm.



(1,5) 4.- ¿Qué sucede con la intensidad total y la intensidad de cada bombilla en un circuito en serie si aumentas el número de bombillas en serie?. Puedes poner un ejemplo.

(1,5) 5.- ¿Qué sucede con la intensidad total y la intensidad de cada bombilla en un circuito en paralelo si aumentas el número de bombillas en paralelo?. Puedes poner un ejemplo.