

DIODOS 5

Para repasar lo visto hasta ahora entrad en el enlace siguiente:

<http://www.tuveras.com/electronica/diodo.htm#definicion>

1º) Explicad que ocurre en el primer circuito en el que hay dos diodos y dos lámparas conectados en paralelo y el porqué

2º) ¿ Qué ocurre en el siguiente circuito en el que tenemos un diodo conectado en serie con una resistencia? ¿ qué medidas indicarán esos aparatos de medida?

Las soluciones a lconde@edu.xunta.es o también fotos de was

ÁNIMO!!!!!!