

DIODOS 7

Ayer no he tenido tiempo de revisaros el trabajo del viernes. Lo haré hoy sin falta para daros la corrección.

Para hoy, tenéis que leer de “ APUNTES DE DIODOS” la pregunta

2.5. EL MODELO IDEAL DE DIODO

páginas: 9, 10, 11 y 12

Se explica como hacer un estudio rápido de un circuito considerando al diodo como ideal.

Hay explicado un circuito considerando todas las posibilidades de funcionamiento de los diodos. No tenéis más que aplicar las leyes de Ohm y Kirchhoff para entenderlo.

ÁNIMO!!!!