


DIODOS 9

EJERCICIO:

Determinar el valor de la intensidad I del circuito de la figura.
(Prestad atención en la colocación de los diodos)

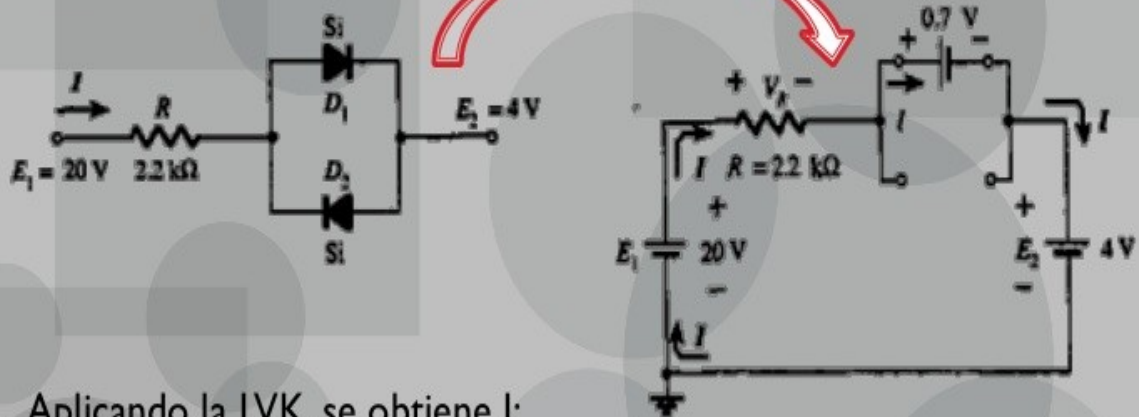Ejemplo 2

Determinar la corriente I para red mostrada.



Aplicando la LVK, se obtiene I :

$$I = 6.95\text{ mA}$$

A lconde@edu.xunta.es o foto de was por privado

ÁNIMO!!!!