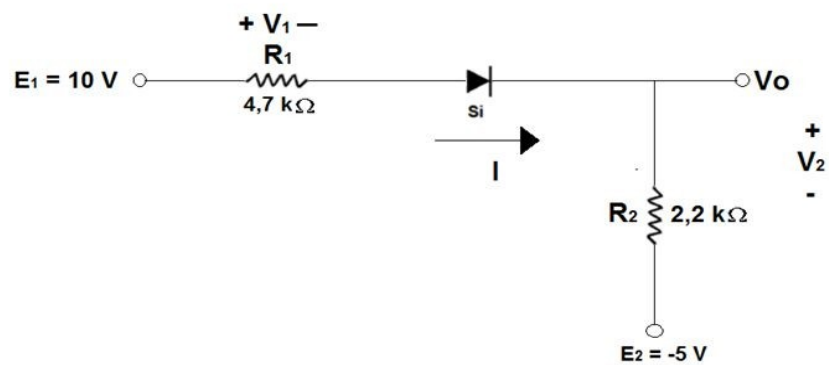


## DIODOS 10

Venga!!!!!! a intentar este para el martes  
Fijaos que  $E_2$  es de - 5V



- ❖ Ejemplo: Determine  $I$ ,  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_o$  para la configuración en serie de Cd.



- ❖ Solución: Se trazan las fuentes y se indica la dirección de la corriente con los elementos resistivos, se nota que el diodo está encendido y se reemplaza los elementos pertinentes.

La solución a [lconde@edu.xunta.es](mailto:lconde@edu.xunta.es) o por foto de was privado

**ÁNIMO!!!!**