

ACTIVIDADES DE REPASO

Para hoy repasad todo lo visto hasta ahora de Sistemas Trifásicos

- Generación de sistemas trifásicos
- Conexión del alternador en estrella
- Conexión del alternador en triángulo
- Conexión de receptores en estrella
- Conexión de receptores en triángulo