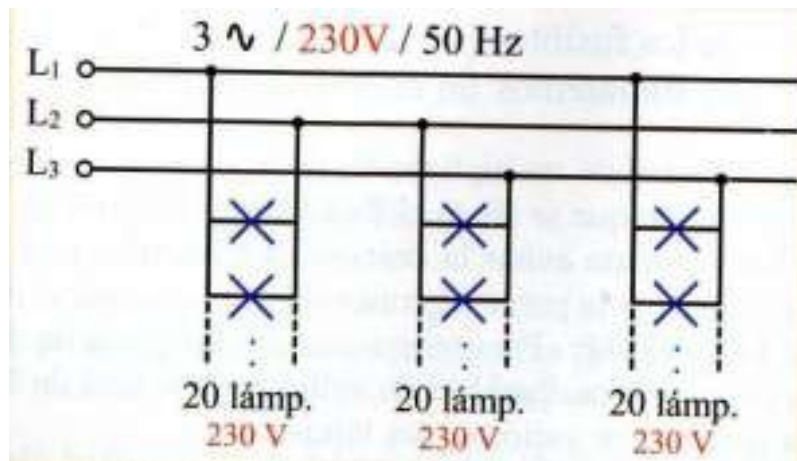


PROBLEMAS 3:

Disponemos de 60 lámparas incandescentes de 60W a 230V cada una, conectadas a una red trifásica con una tensión de línea de 230V.



Explica si la conexión para las lámparas de la figura es la correcta. ¿Qué tipo de conexión es?

A lconde@edu.xunta.es o por foto de was privado

ÁNIMO!!!!