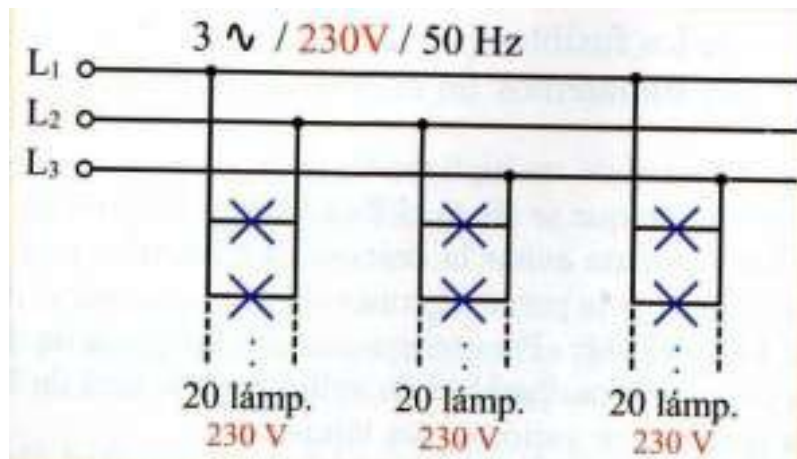


PROBLEMAS 4

Disponemos de 60 lámparas incandescentes de 60W a 230V cada una, conectadas a una red trifásica con una tensión de línea de 230V.



Calcular la potencia del conjunto de lámparas y las intensidades de línea y de fase. ¿Es necesario corregir el factor de potencia de la instalación?