

## **JUEVES 21 MAYO**

Hoy un experimento con osciloscopio de un rectificador de media onda.

Primero hay que recordar lo que es un rectificador de media onda ( véase vídeo del jueves 7 de mayo)

Al final del vídeo se hace una introducción de como se filtra la señal obtenida del rectificador. Esta es la base del funcionamiento de las fuentes de alimentación:

<https://www.youtube.com/watch?v=yn4C6ZA2kSw>

**ÁNIMO!!!!**