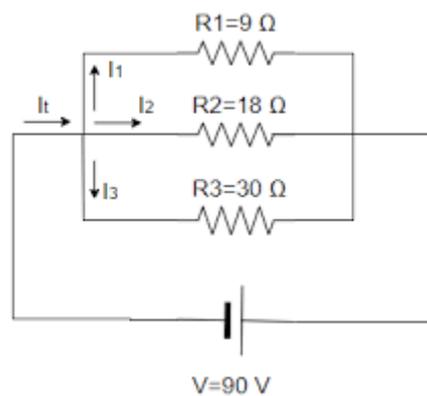


ACTIVIDADES 3:

1. Dado el siguiente circuito de cc, determinar el valor de las intensidades I_1 , I_2 , I_3 e I_t



Fíjate, en el nudo 1, donde están representadas las intensidades, se verifica la PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF.

2. Busca el enunciado de la 1ª y 2ª Ley de Kirchhoff

Las respuestas a los ejercicios a lconde@edu.xunta.es