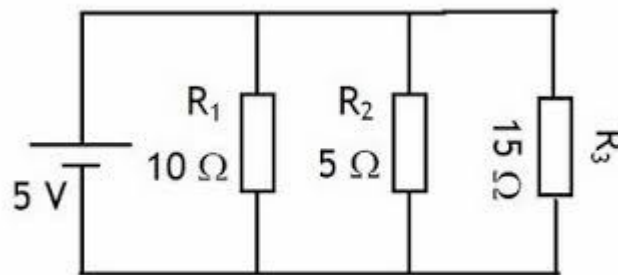


ACTIVIDADES 4:

EJERCICIO 1:

En el siguiente circuito calcula:

- 1º) el paralelo entre R_3 y R_2 y dibuja el circuito equivalente
- 2º) el paralelo entre R_{32} y R_1 y dibuja el circuito equivalente
- 3º) la intensidad total
- 4º) la tensión en R_t y en R_1 , R_2 y R_3
- 5º) la intensidad en cada resistencias



EJERCICIO 2:

Dibuja un circuito de cc con una fuente de tensión y una resistencia eléctrica. ¿ Donde se colocarán el amperímetro y el voltímetro para medir la intensidad del circuito y la diferencia de potencial en la resistencia? Dibújalo

A lconde@edu.xunta.es