

ACTIVIDADES REPASO 4

EJERCICIO 1:

1. En un decodificador BCD a 7 segmentos, ¿ Qué valor tendremos que darle a la entrada para visualizar en el display el número 8 decimal?

CIRCUITOS SECUENCIALES:

EJERCICIO 2:

Define lo que es un circuito digital secuencial.

Ahora busca en los apuntes lo referente a los flip flop o biestables síncronos y visualiza el vídeo del siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=Sxzzh-OUZjg>

EJERCICIO 3:

Escribe las tablas de transición de los biestables o flip flop RS, JK, D y T

A lconde@edu.xunta.es