

- 1. Conceptos sobre electricidad
- 2. <u>Componentes electrónicos</u>
- 3. Aparatos de medición
- 4. <u>Circuitos integrados (chips)</u>


**En resumen** 



# Elementos básicos eléctricos y electrónicos

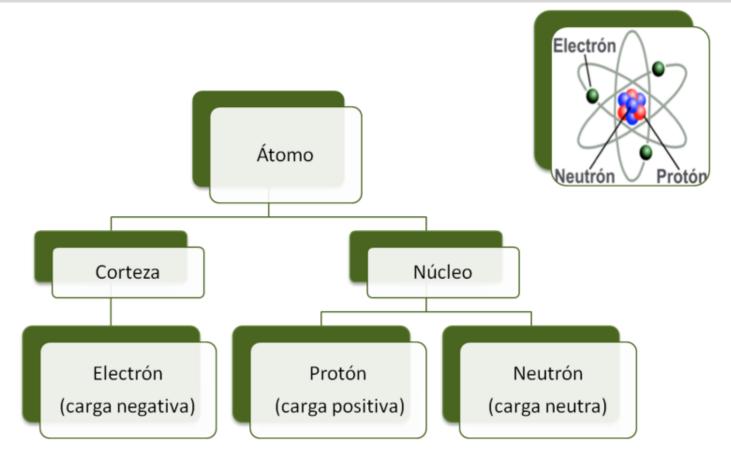- 1. Conceptos de electricidad
- 1.1. Diferencia de potencial y corriente eléctrica












- 1. Conceptos de electricidad
- 1.1. Corriente eléctrica y diferencia de potencial



Cuando dos cuerpos tienen distinto número de electrones se dice que que entre ellos hay diferencia de potencial: **tensión eléctrica** o **voltaje**.

Cuando se conectan ambos cuerpos se trata de compensar la diferencia de potencial y se produce un movimiento de cargas de un cuerpo a otro: la **corriente eléctrica**.

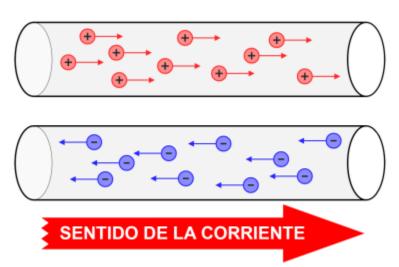Al representar la corriente eléctrica por convenio se asigna el signo contrario al desplazamiento de los electrones.









- 1. Conceptos de electricidad
- 1.2. Intensidad de corriente / 1.3. Resistencia eléctrica



### Tensión eléctrica (V)


- Aparato: voltímetro
- Unidad: voltio

#### Intensidad de corriente (I)

- Aparato: amperímetro
- Unidad: amperios

### Resistencia (R)

- Aparato: óhmetro
- Unidad: ohmios

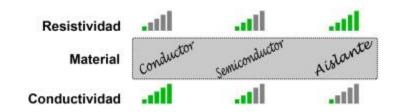









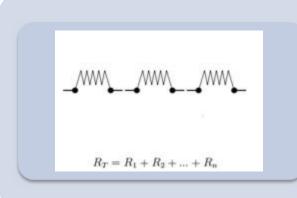- 1. Conceptos de electricidad
- 1.4. Circuito eléctrico





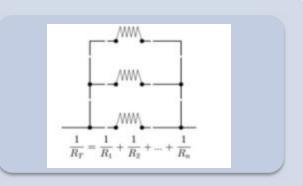

Circuito en serie

Circuito en paralelo








## Elementos básicos eléctricos y electrónicos

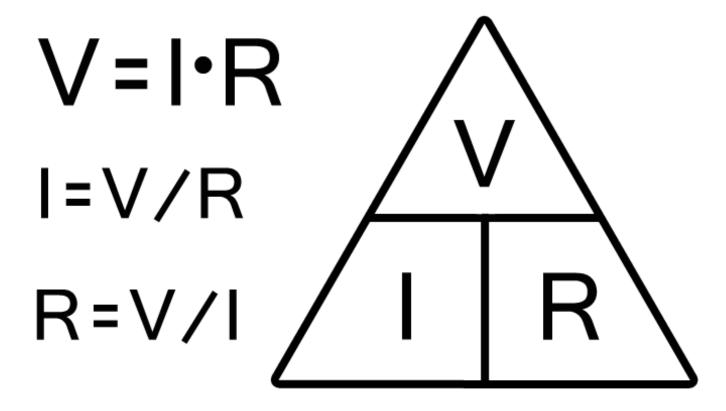- 1. Conceptos de electricidad
- 1.5. Ley de Ohm












- 1. Conceptos de electricidad
- 1.6. Corriente continua y corriente alterna


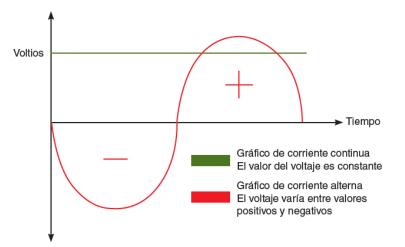
### **Corriente continua (CC o DC):**

- Mismo sentido
- Misma intensidad
- Se utiliza en pilas, baterías y dinamos



### **Corriente alterna (CA o AC):**

- Cambia el sentido
- Cambia la intensidad
- Se utiliza más porque se produce y transporta más fácilmente








## Elementos básicos eléctricos y electrónicos

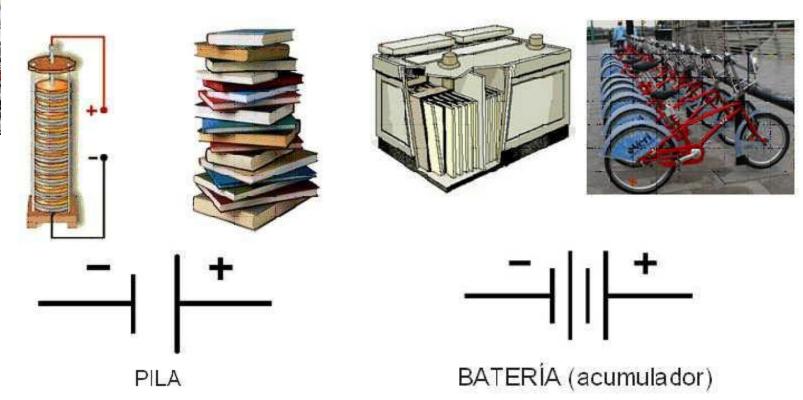- 1. Conceptos de electricidad
- 1.7. Pilas y baterías





Las **pilas** y las **baterías** generan voltaje








# Elementos básicos eléctricos y electrónicos

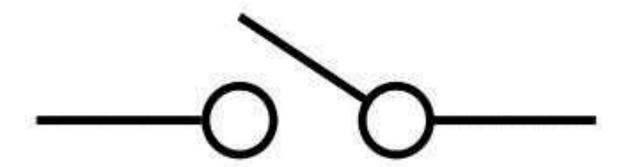- 1. Conceptos de electricidad
- 1.9. Interruptores y pulsadores



Un interruptor desvía o interrumpe el curso de la corriente eléctrica










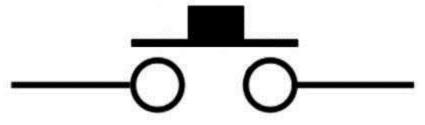- 1. Conceptos de electricidad
- 1.8. Pulsadores y pulsadores



Los **pulsadores** son un tipo de interruptor que se utiliza para activar alguna función.



### Hay tres tipos:

- Acción momentánea (AM): actúa durante el tiempo que está pulsado
- Acción de enclavamiento (AE): cambia de estado y posición cuando se oprime.
- Acción alternada (AA): cambia de estado cuando se oprime pero no de posición.










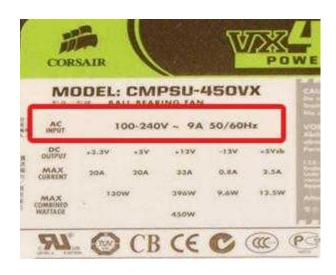- 1. Conceptos de electricidad
- 1.9. Fuentes de alimentación



Una **fuente de alimentación** es un circuito que convierte la tensión alterna de la red industrial en tensión prácticamente continua.





Información de la etiqueta de una fuente de alimentación:

- Tensión de entrada (AC INPUT)
- Tensión de salida (DC OUTPUT)
- Capacidad de carga (MAX CURRENT)
- Potencia máxima combinada (MAX COMBINED WATTAGE)








## Elementos básicos eléctricos y electrónicos

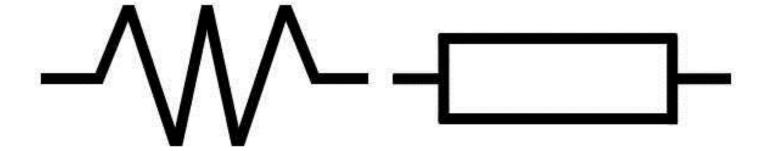- 2. Componentes electrónicos
- 2.1. Resistencias



**Resistencia** o **resistor** es un componente eléctrico que introduce una oposición al paso de la corriente y que se identifica con un valor.












## Elementos básicos eléctricos y electrónicos

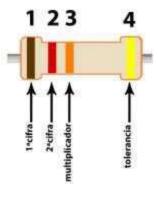- 2. Componentes electrónicos
- 2.1. Resistencias





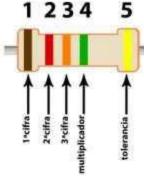

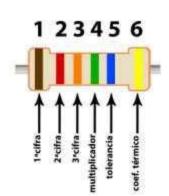

### Identificación de la resistencia por código de colores:

Color de la banda		Cifra	Multiplicador	Tolerancia	C. Térmico
Negro		0	1	_	_
Marrón		1	10	±1%	100 ppm/°C
Rojo		2	100	±2%	50 ppm/°C
Naranja		3	1000	_	15 ppm/°C
Amarillo		4	10 000	4%	25 ppm/°C
Verde		5	100 000	±0,5%	_
Azul		6	1000000	±0,25%	10 ppm/°C
Violeta		7	_	±0,1%	5 ppm/°C
Gris		8	_	_	_
Blanco		9	_	_	1 ppm/°C
Dorado		_	0,1	±5%	_
Plateado		_	0,01	±10 %	_
Ninguno		_	_	±20%	_







- 2. Componentes electrónicos
- 2.1. Resistencias





#### Identificación de la resistencia por modelo SMD:

212

1º cifra = 1ºr número

2ª cifra = 2º número

3ª cifra = Multiplicador

En el ejemplo la resistencia tiene un valor de: 21 x 102 =2100 Ω

3R4

1º cifra = 1er número

La «R» indica coma decimal

3ª clfra = 2º número

En el ejemplo la resistencia tiene un valor de: 3,4 Ω

R56

La «R» indica «0 coma...»

2ª cifra = 2º número

3º cifra = 3º número

En el ejemplo la resistencia tiene un valor de: 0,56 Ω

1283

1ª cifra = 1er número

2ª cifra = 2º número

3ª cifra = 3er número

4ª cifra = Multiplicador

El ejemplo corresponde a una resistencia de precisión cuyo valor es de  $128 \times 10^3 = 128000 \Omega$ 








## Elementos básicos eléctricos y electrónicos

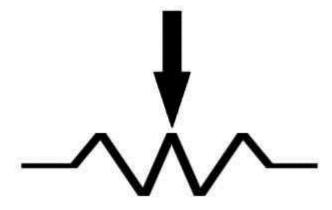- 2. Componentes electrónicos
- 2.2. Potenciómetros



Potenciómetro es una resistencia con valor variable.












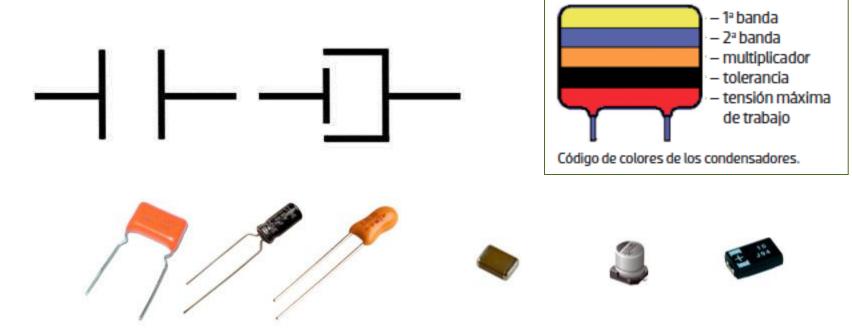- 2. Componentes electrónicos
- 2.3. Condensadores



**Condensador o capacitor** es un componente que almacena corriente eléctrica en su interior. El valor de su capacidad se representa de forma numérica o con un código de colores.





Versiones SMC de condensadores








## Elementos básicos eléctricos y electrónicos

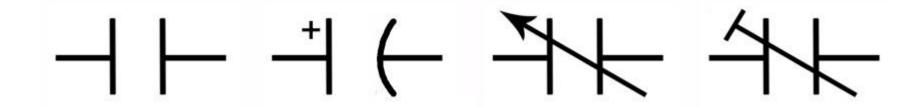- 2. Componentes electrónicos
- 2.3. Condensadores



Hay varios **tipos de condensadores**. Los más comunes son:

- No polarizado
- Electrolítico
- Variable
- Ajustable










## Elementos básicos eléctricos y electrónicos

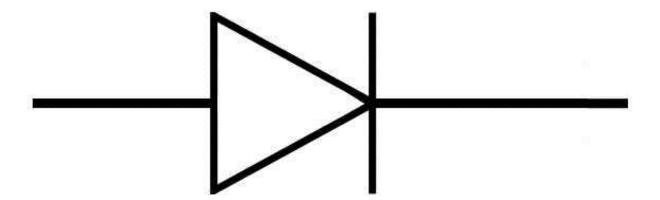- 2. Componentes electrónicos
- 2.4. Diodos



**Diodo** es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente en una única dirección cuando se le aplica cierta diferencia de potencial.










## Elementos básicos eléctricos y electrónicos

- 2. Componentes electrónicos
- 2.4. Diodos



Hay varios tipos de diodos. Los más comunes son:

- Rectificador
- LED
- Zener
- Varicap

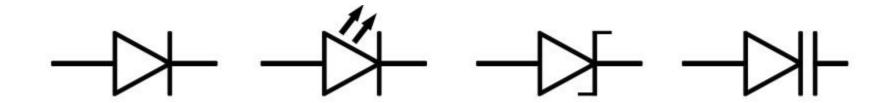








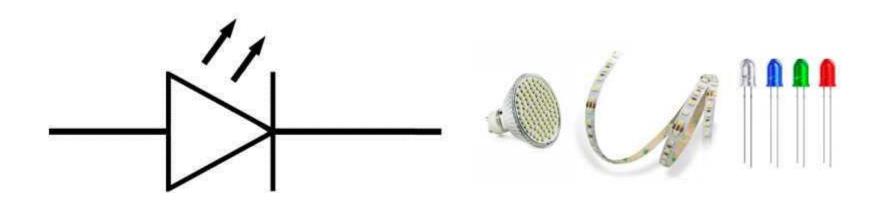- 2. Componentes electrónicos
- **2.5. Ledes**



**LED** es un diodo que emite luz cuando, por su interior, conduce corriente eléctrica.

**OLED** o **LED orgánico** utiliza una sustancia orgánica como como semiconductor.










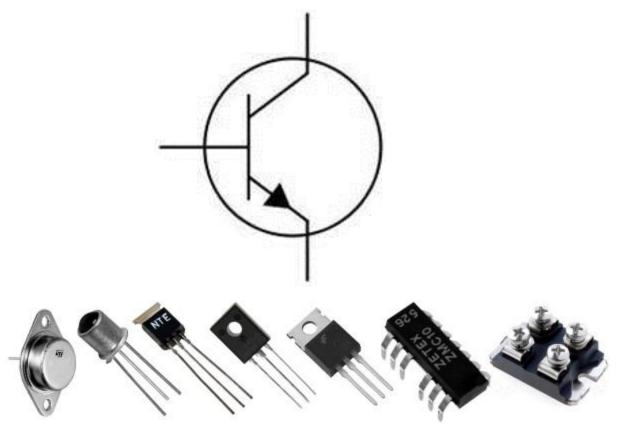- 2. Componentes electrónicos
- 2.6. Transistores



**Transistor** es un componente semiconductor que puede tener varias funciones. La más común es amplificar la corriente eléctrica.










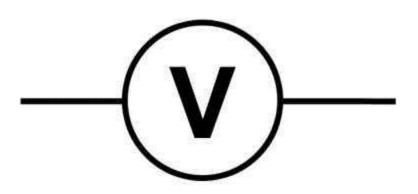- 3. Aparatos de medición
- 3.1. Voltímetro



Voltímetro es un aparato que permite conocer el voltaje de un circuito.

Tienen una escala graduada (analógico) o una pantalla de visualización (digital) y dos tomas de corriente: roja (polo positivo) y negra (polo negativo).












- 3. Aparatos de medición
- 3.2. Amperimetro



Amperímetro es un aparato para medir la intensidad de la corriente.

Tienen una escala graduada (analógico) o una pantalla de visualización (digital) y dos tomas de corriente.

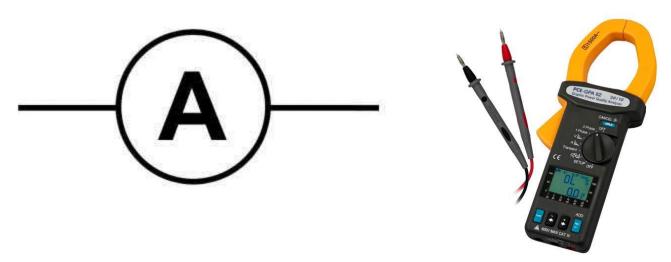El amperímetro de gancho que utiliza pinzas en lugar de cables.










- 3. Aparatos de medición
- 3.3. Ohmímetro



Ohmímetro es un aparato para medir la resistencia eléctrica.

El **ohmímetro ordinario** tiene una batería o una pila que le aplica corriente a la resistencia.

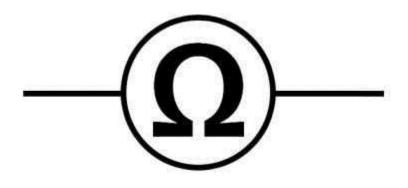El **ohmímetro de precisión** tiene cuatro terminales para realizar las mediciones.











## Elementos básicos eléctricos y electrónicos

- 3. Aparatos de medición
- 3.4. Multímetro / 3.5. Osciloscopio



Multímetro, polímetro o téster es un aparato para realizar diferentes mediciones: voltaje, resistencia, frecuencia...

**Osciloscopio** permite visualizar gráficamente un gran número de variables en circuitos eléctricos y electrónicos.











4. Circuitos integrados (chips)



**Circuito integrado** o **chip** es un conjunto de componentes electrónicos interconectados y ubicados en una pastilla de silicio, recubierta por una cápsula de plástico o cerámica y con patillas al descubierto.

- Ventajas: eficiencia, por su bajo consumo y altas velocidades.
- Desventajas: sobrecalentamiento.



Escalas según el número de componentes integrados:

• SSI: pequeño: 10 a 100 transistores.

• MSI: medio: 101 a 1.000 transistores.

• **LSI**: grande: 1.001 a 10.000 transistores.

• VLSI: muy grande: 10.001 a 100.000 transistores.

• **ULSI**: ultra grande: 100.101 a 1.000.000 transistores.

• GLSI: giga grande: más de 1.000.000 de 100 transistores.







## Elementos básicos eléctricos y electrónicos En resumen



