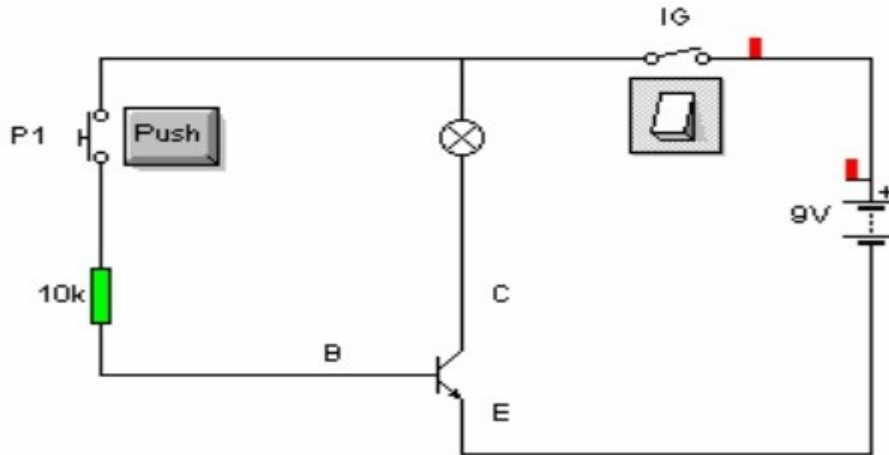



SIMULA ESTOS CIRCUITOS NO COCODRILE

1. Monta el siguiente circuito en Crocodile Clips y contesta las siguientes preguntas:


- ¿Qué ocurre cuando pulsas P1? Explica por qué.
- ¿Qué ocurre cuando no se pulsa P1? Explica por qué.
- Si cambias la resistencia de 10k a una de 1M, ¿qué ocurre? ¿por qué?



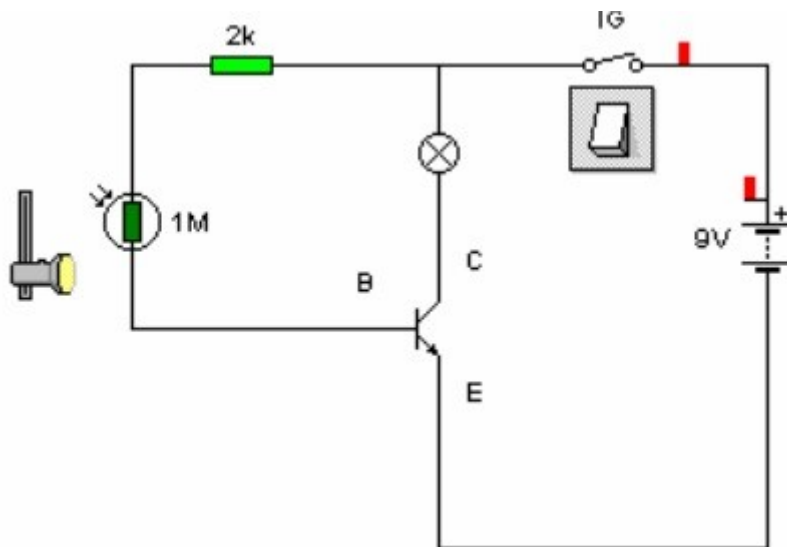
2. Monta el circuito, Pruébalo, observa qué ocurre y descríbelo



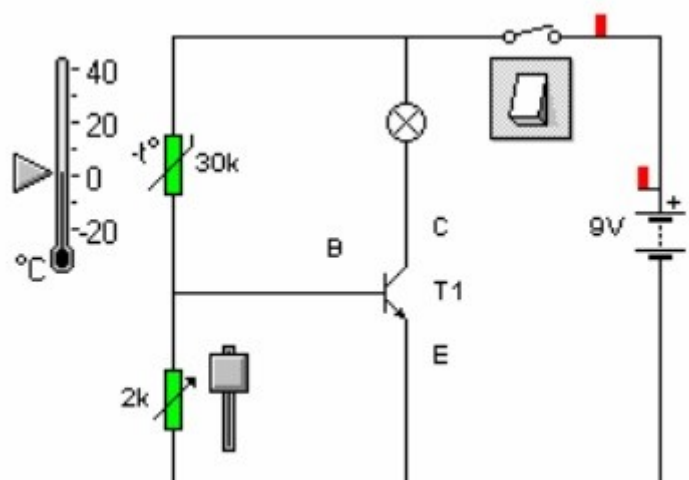3. Monta el siguiente circuito y describe lo que ocurre



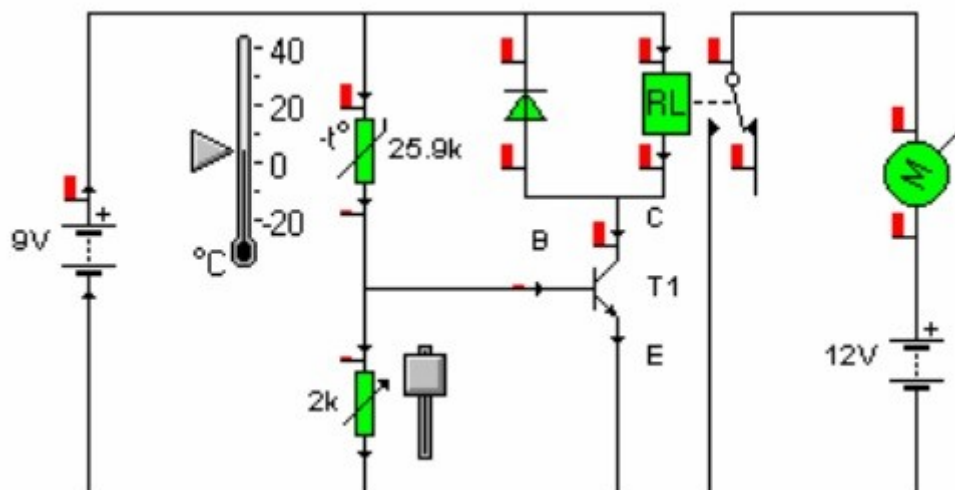4. Realiza el montaje del siguiente circuito, observa lo que ocurre y descríbelo



5. Explica con detalle cómo funciona el circuito de la figura en tres situaciones:

- Sin accionar el pulsador.
- Con el pulsador accionado.
- Momentos inmediatamente posteriores a haber soltado el pulsador.

