
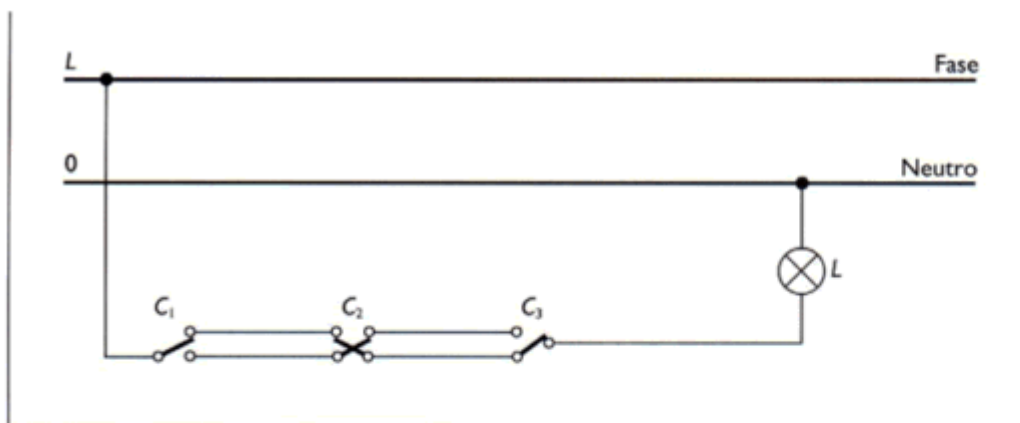



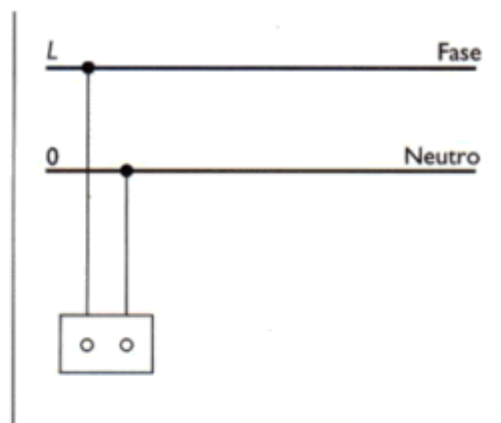


Punto de luz conmutado desde tres puntos.




Toma de corriente.

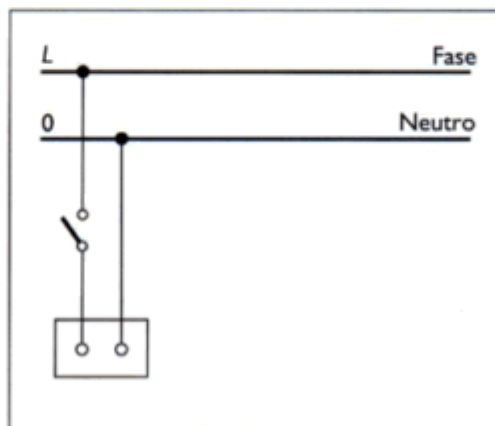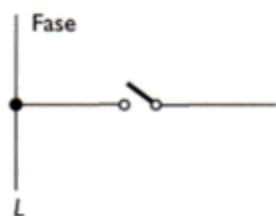
En todos los circuitos el interruptor corta siempre la fase




Toma de corriente con interruptor.

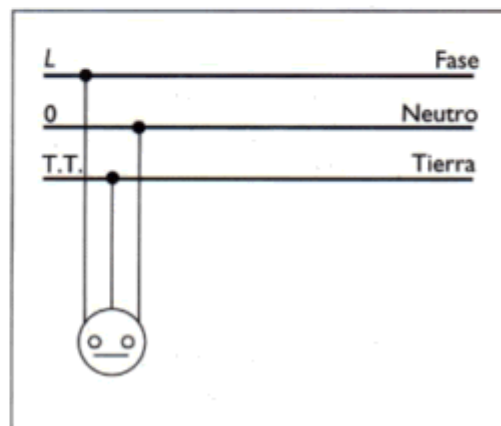


Toma de corriente con toma de tierra.

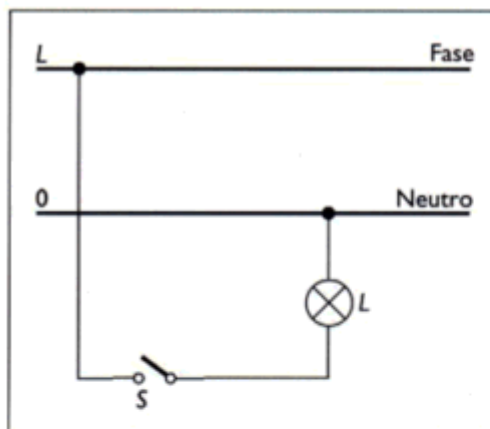


Punto de luz.

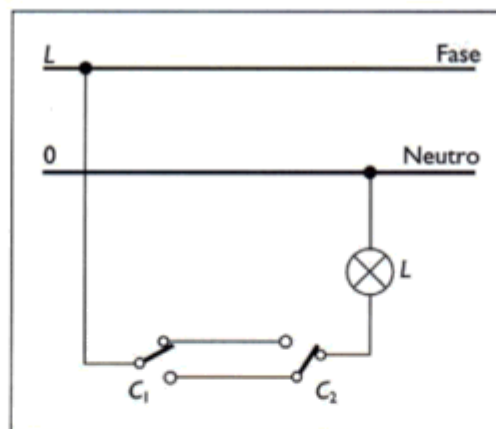


Punto de luz conmutado 1.

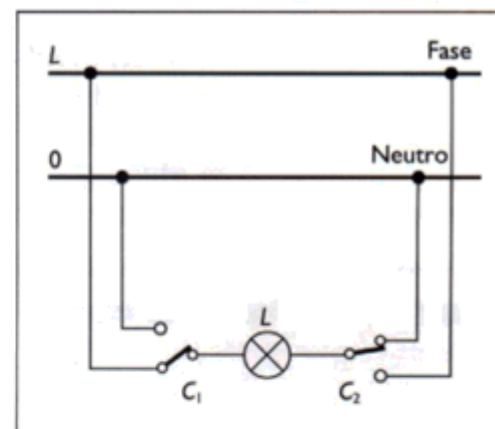


Punto de luz conmutado 2.

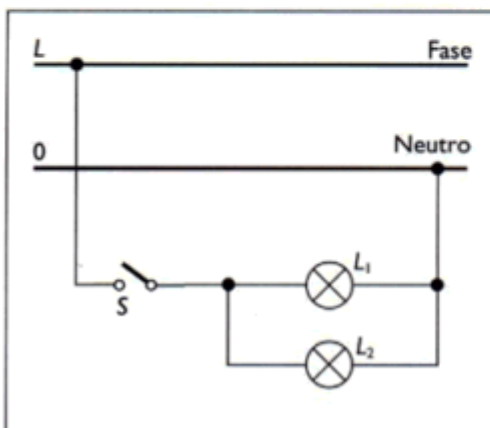

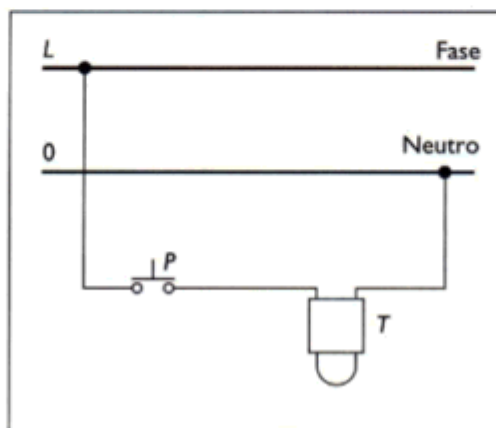
Punto de luz con más de un receptor (dos o más lámparas).




Timbre.

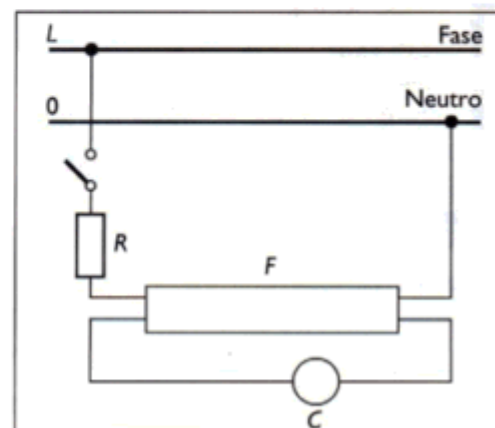


Fluorescente. (C: cebador.)

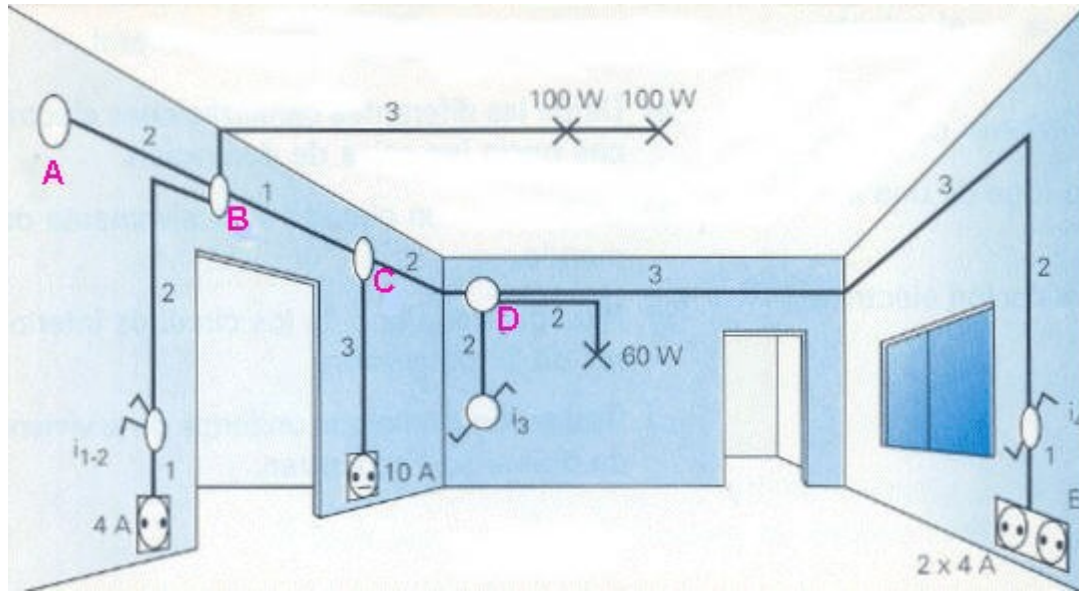


esquema topologico

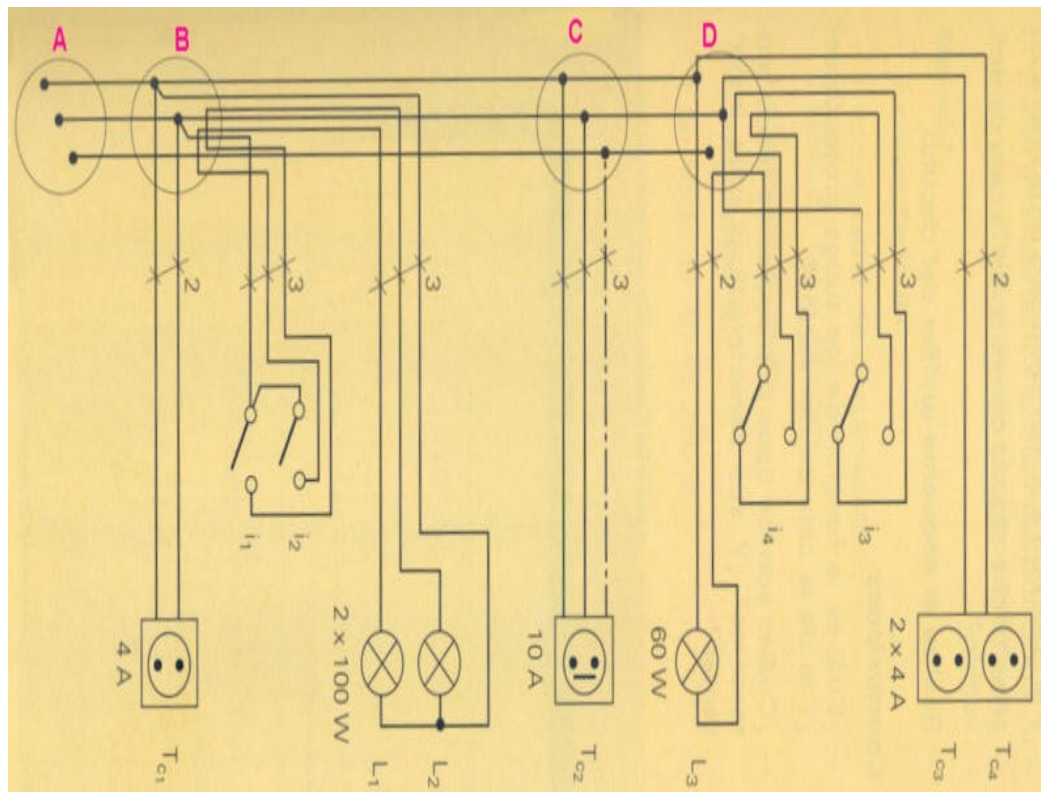

esquema multifilar

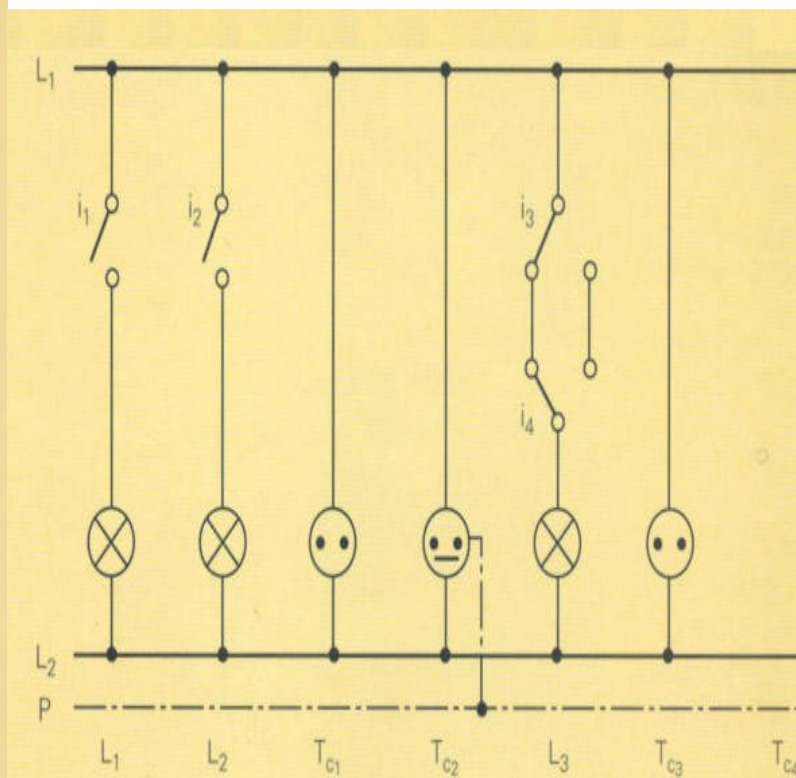

esquema funcional

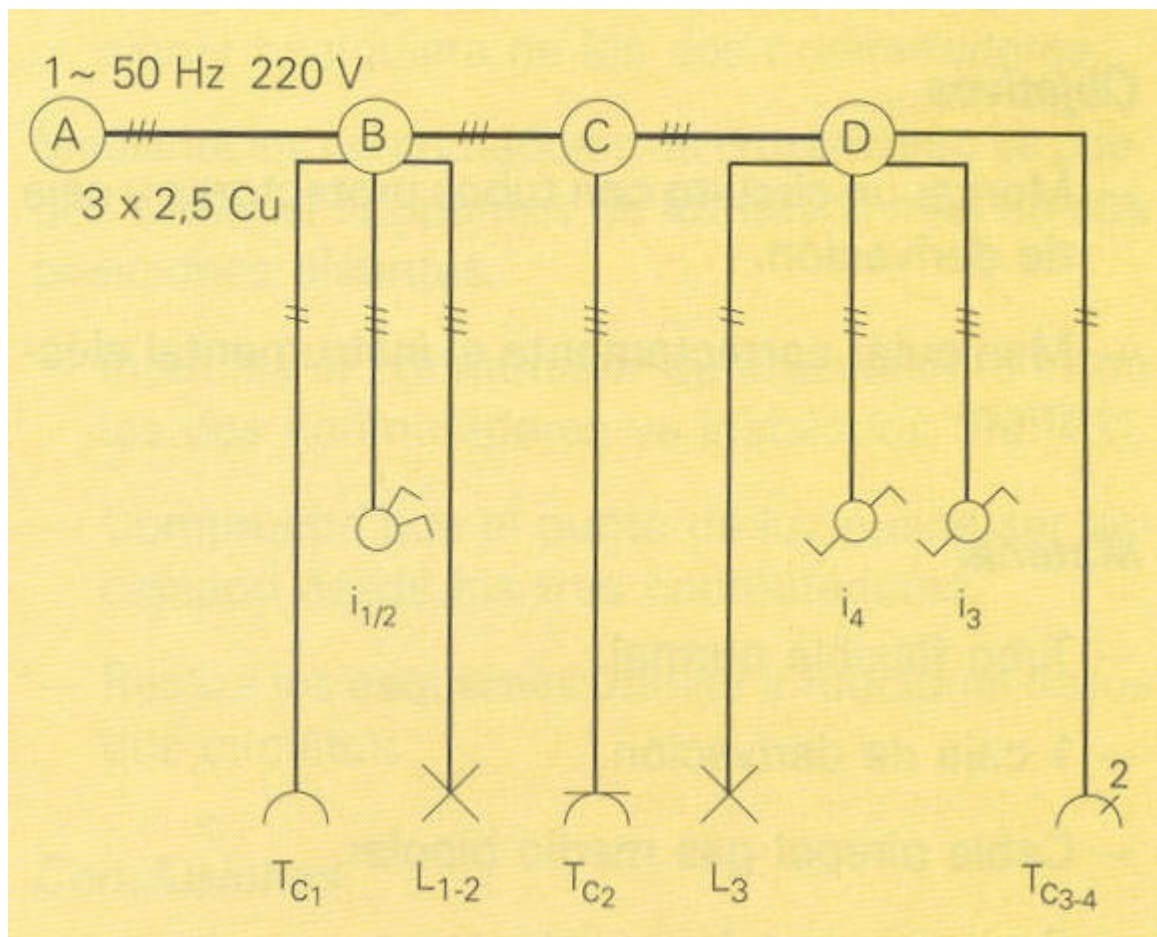

esquema unifilar