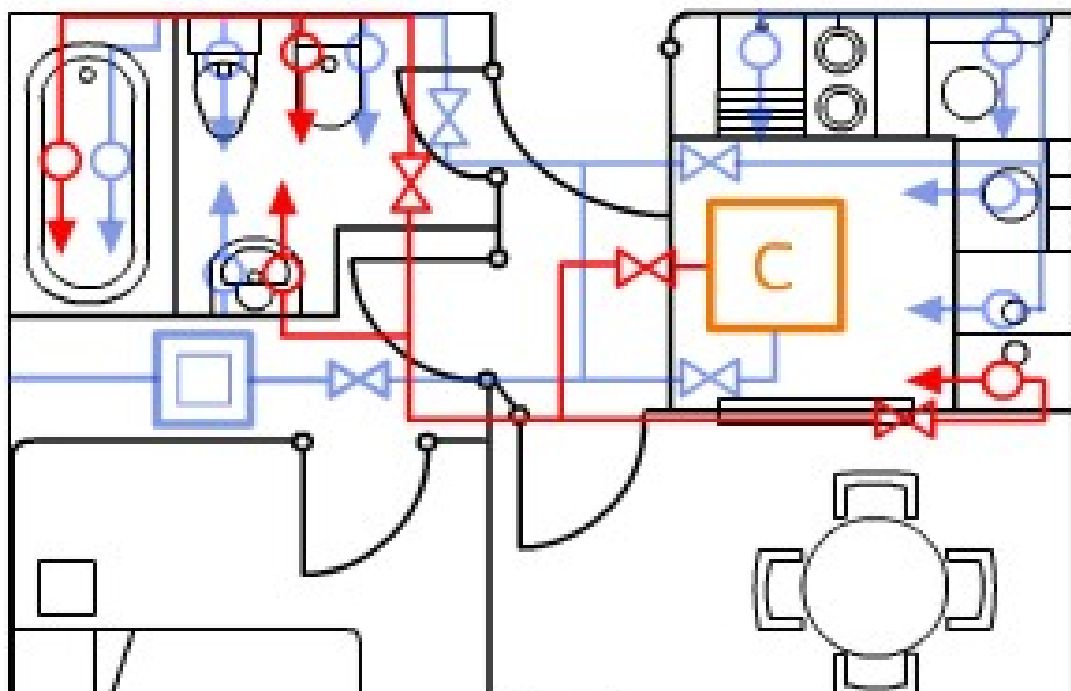


EXAMEN DE TECNOLOXÍA
4º DE ESO
INSTALACIÓN NA VIVENDA


Nome e apelidos:

Grupo:



1. Na seguinte figura identifica todos os elementos presentes no plano. Ademais pon as baixantes de fecais e pluviais que fagan falta. Xustifica a túa resposta



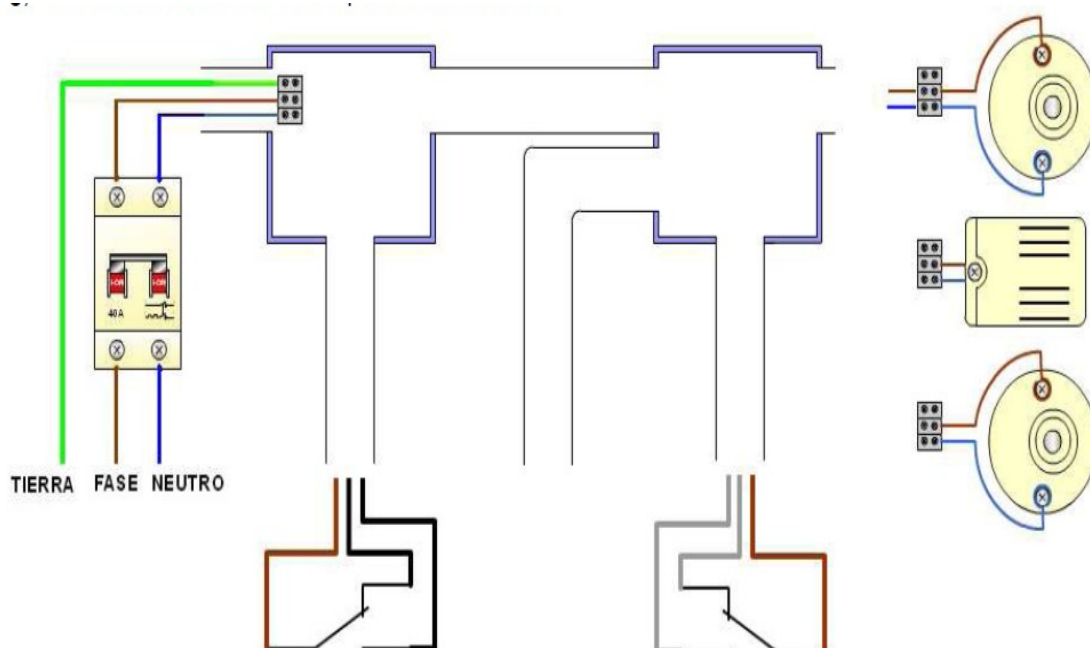2. En este debuxo fai o cableado multifilar dun punto de luz conmutado desde dous puntos. Indica ben as cores dos cables



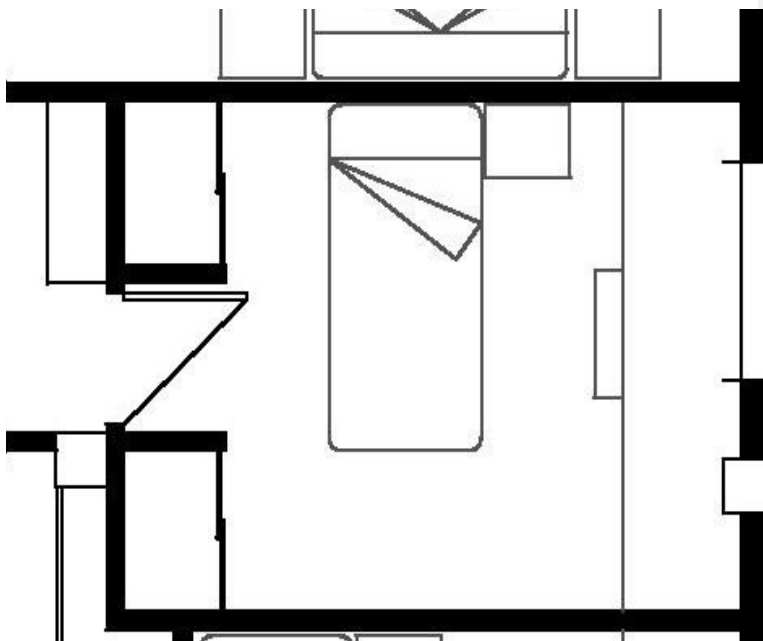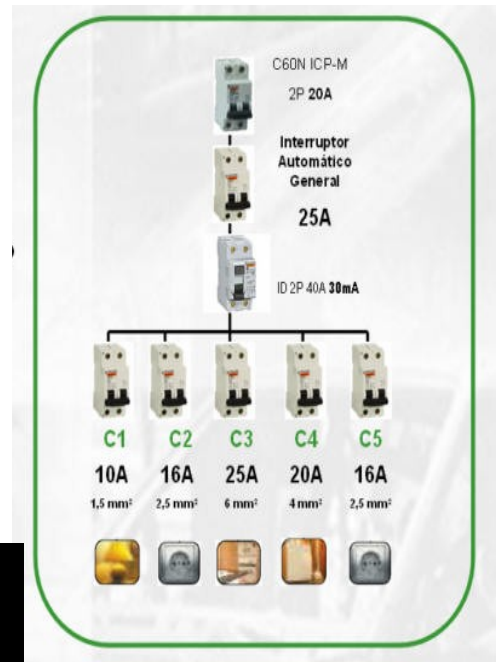3. Na seguinte instalación de grado básico
- Cal é a función do ICP e do IXA(di tamén o significado das siglas)?
 - Cal é a función do ID e como funciona.
 - Poden circular 5A polo circuito de iluminación, 10 polo de enchufes e 6 pola cocina? Que ocorre?
 - Se quero poñer aire acondicionado, que lle debo facer a instalación?
4. Neste plano parcial dunha habitación. Fai o esquema unifilar de un punto de luz conmutado desde dous puntos e de dous enchufes na zona de estudo.



5. Fai o esquema multifilar dun enchufe con toma de terra e logo debuxao en unifilar.

