

REPASO ELECTRICIDAD TECNOLOGÍA 4º ESO. 2020 -2021.

MARTES 13 OCTUBRE 2020.

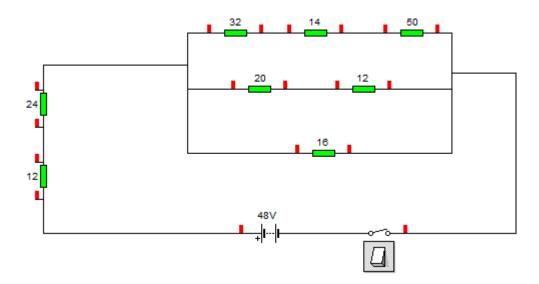1.- Calcula todas las intensidades en el siguiente circuito.



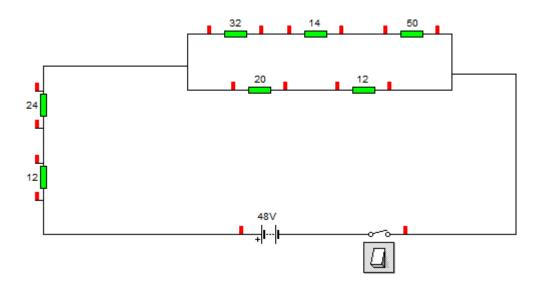2.- Calcula todas las intensidades en el siguiente circuito.



3.- Calcula todas las intensidades en el siguiente circuito.

