

Tarea 2. Esquemas de circuitos.

Dibuja los esquemas simbólicos de los siguientes circuitos:



