







UD1-Boletín de ejercicios: Resistencias en serie, paralelo e configuración mixta.




Nome e apelidos : _____

Data : _____


Cualificación:

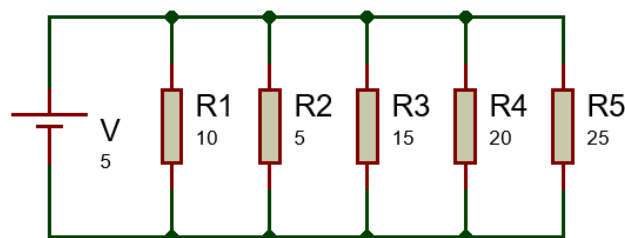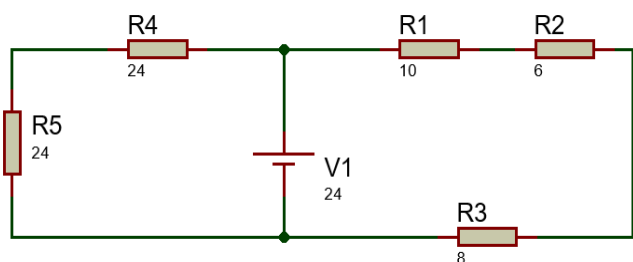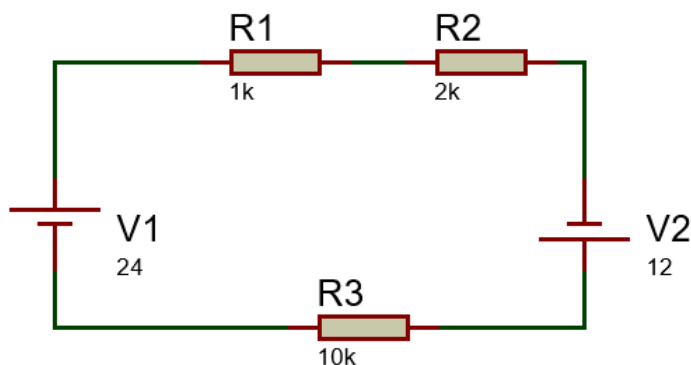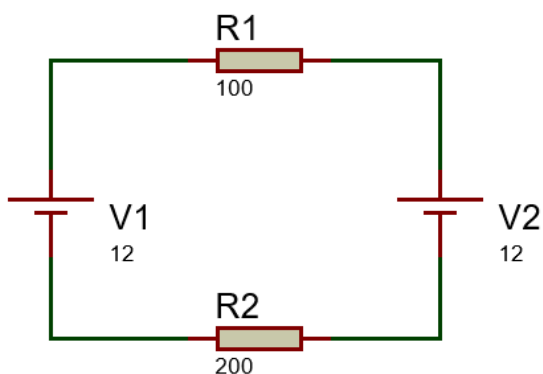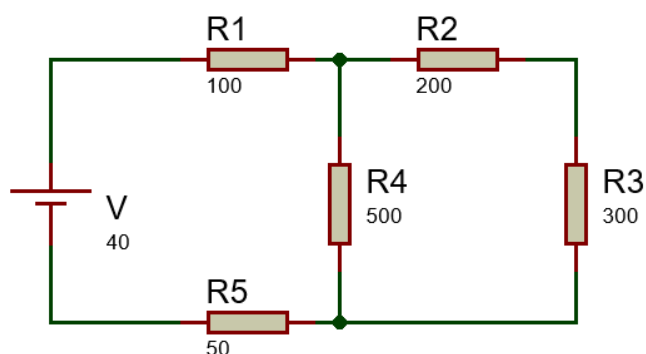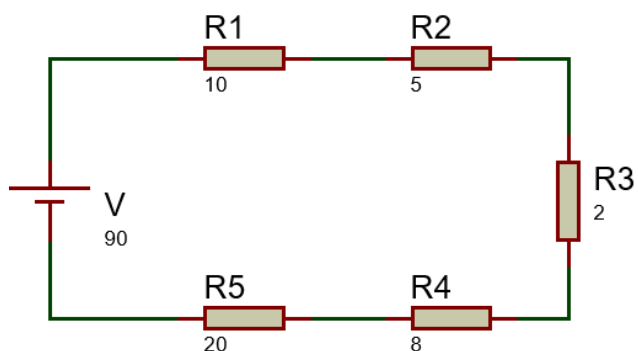Para os seguintes circuitos, calcular as intensidades en todas as ramas, as tensións en todos os nudos e o balance de potencias. As tensións están expresadas en voltios e as resistencias en Ohmios.



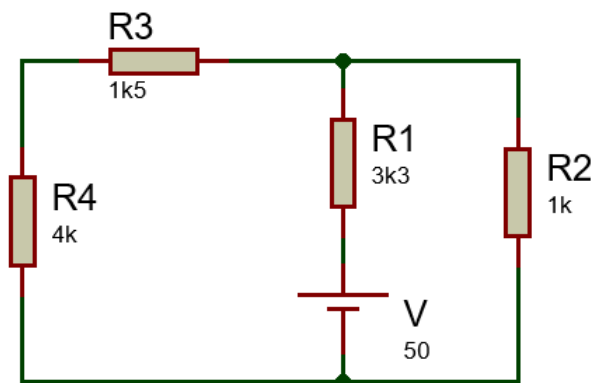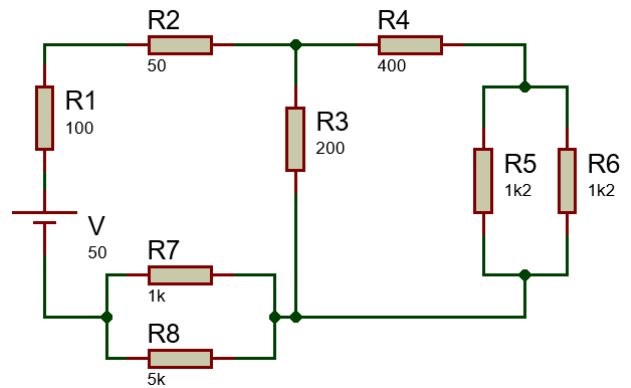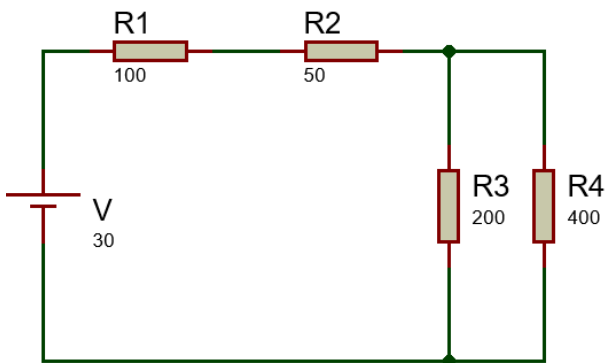

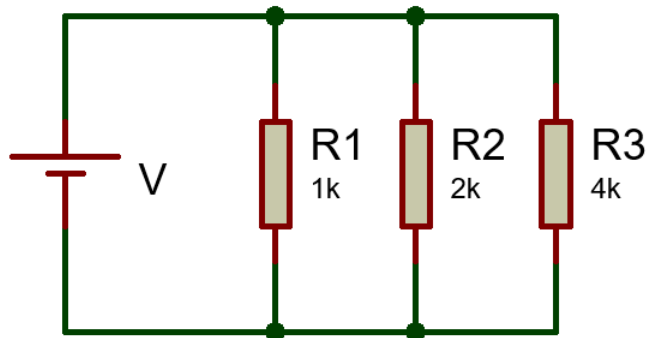No seguinte circuito calcular a V sabendo que en total nas resistencias se disipan 17,5 W de potencia.



Sabendo que a caída de tensión en R3 é de 5V, calcular as intensidades e as caídas de tensión en todas as resistencias.

