


UD1-Boletín de ejercicios: Divisores de tensión.

Nome e apelidos : _____

Data : _____

Cualificación:

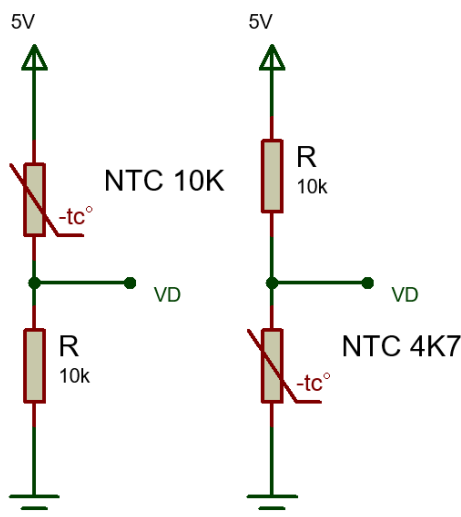- 1) Nos dous circuitos mostrados, calcular a tensión V_D para as temperaturas: 15°C, 25 °C e 40 °C. (total: 6 combinacións)



- 2) Calcular a magnitude ou magnitudes que faltan en cada divisor de tensión.

