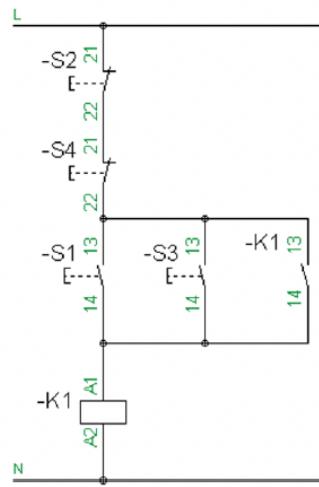





## EJERCICIOS LÓGICA CONTACTOR

1. Explica el funcionamiento de los siguientes esquemas contestando a:
  - a. Elementos que lo componen
  - b. Funcionamiento de cada circuito cuando presiono los pulsadores que lo componen.

11.11.




11.12.

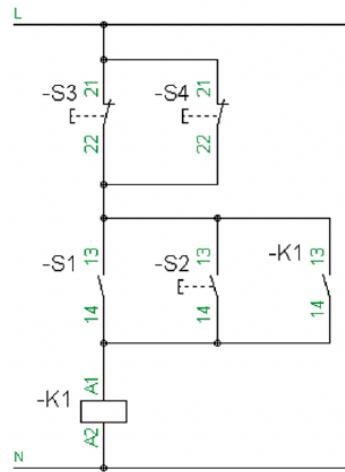




**11.13.**

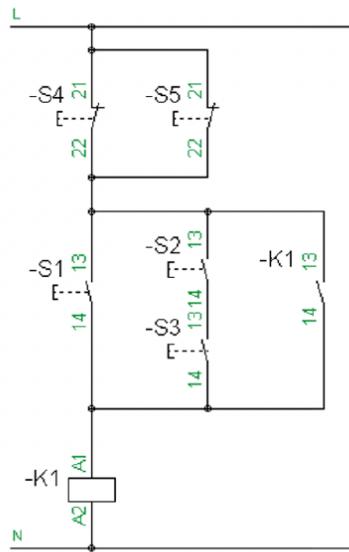


**11.14.**

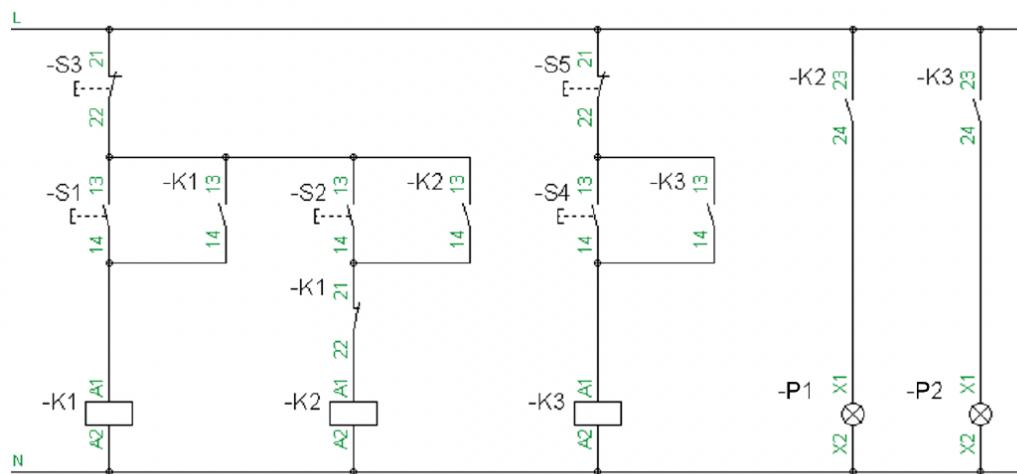



## 11.15.

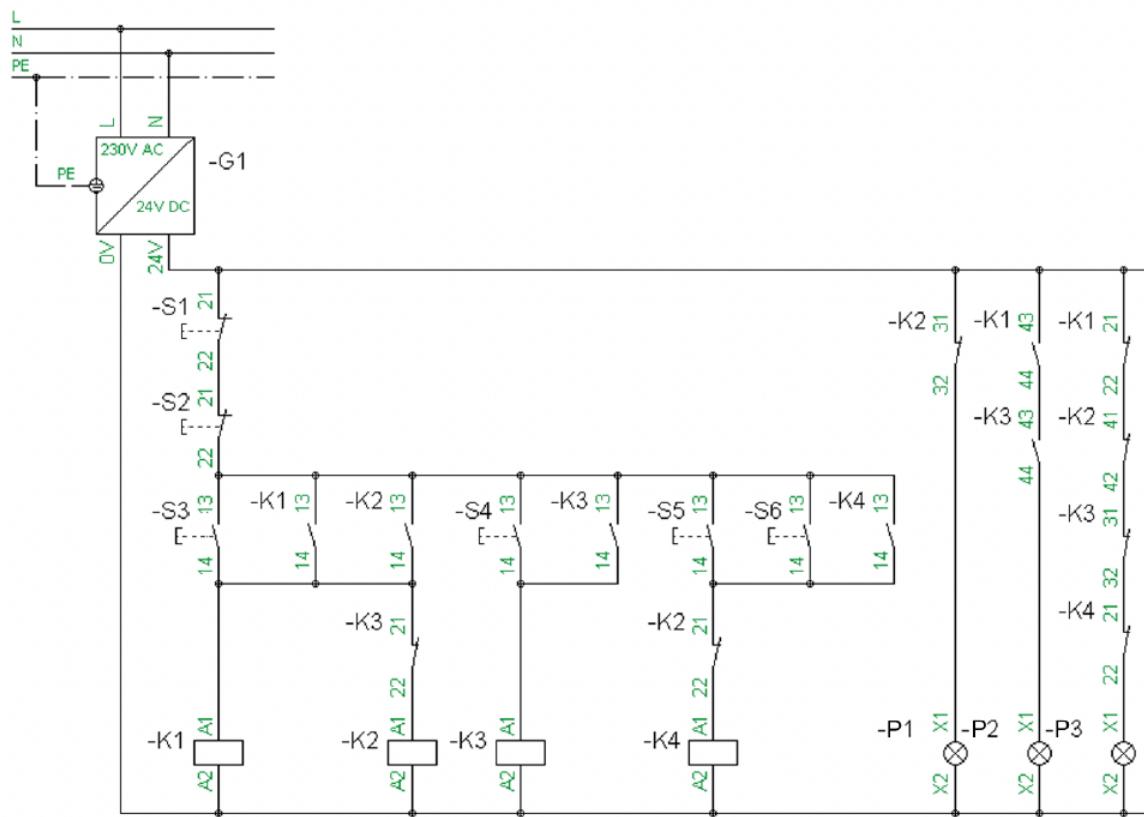

## 11.16.

